

# Ψηφιακά Συστήματα VLSI, 2η Εργαστηριακή Άσκηση

Αγιάννης Κωνσταντίνος 03116352

Ηλιακοπούλου Νικολέτα Μαρκέλα 03116111

Καπελώνης Ελευθέριος 03116163

## Ερώτημα 1

Σε αυτό το ερώτημα υλοποιήθηκε συνδυαστικός ημιαθροιστής (Half Adder) με dataflow περιγραφή.

### Κώδικας Ερωτήματος

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity half_adder_dtf is
    Port ( A : in STD_LOGIC;
          B : in STD_LOGIC;
          S : out STD_LOGIC;
          CA : out STD_LOGIC);
end half_adder_dtf;

architecture Dataflow of half_adder_dtf is

begin

    S <= A xor B;
    CA <= A and B;

end Dataflow;
```

### Testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity testbench_ha_dtf is
    -- Port ( );
end testbench_ha_dtf;

architecture Behavioral of testbench_ha_dtf is

component half_adder_dtf is
```

```

    Port (A,B:in std_logic;
          S,CA: out std_logic );
end component;
--inputs
signal A: std_logic;
signal B: std_logic;
--outputs
signal CA : std_logic;
signal S : std_logic;

begin

 uut: half_adder_dtf PORT MAP (A=>A,B=>B,CA=>CA,S=>S);
--Stimulus Process
stim_proc:process
begin
A<='0';
B<='0';
wait for 10 ns;
A<='0';
B<='1';


    wait for 10 ns;
A<='1';
B<='0';
    wait for 10 ns;

A<='1';
B<='1';
    wait for 10 ns;


end process;

end Behavioral;

```

 


RTL

 
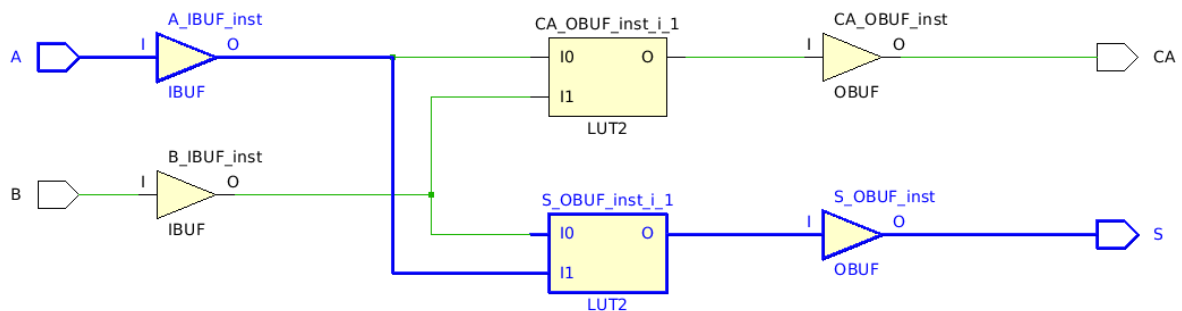
## Κρίσιμο Μονοπάτι


Το κρίσιμο μονοπάτι είναι μεταξύ του B και του S



Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **5.377ns**

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
Path 1	∞	3	4	2	B	S	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock
Path 2	∞	3	4	2	A	CA	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock

## Κατανάλωση Πόρων FPGA

 

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1	17600	0.01
IO	4	100	4.00

## Ερώτημα 2α

### Συνδυαστικό Κύκλωμα

Σε αυτό το ερώτημα κληθήκαμε να υλοποιήσουμε έναν πλήρη Αθροιστή (Full Adder) με Structural δομή βασισμένοι στη δομική μονάδα του ερωτήματος 1. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε και η υλοποίηση μιας πύλης or για να είμαστε απόλυτα συμβατοί με τη δημιουργία των επιμέρους entities και τη χρήση των components αυτών.

### Κώδικας

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity or_gate is
    Port ( X : in STD_LOGIC;
          Y : in STD_LOGIC;
          Z : out STD_LOGIC);
end or_gate;

architecture Behavioral of or_gate is

begin

Z <= X or Y;
end Behavioral;

library IEEE;
library xil_defaultlib;
use xil_defaultlib.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_structural is
    Port ( FA : in STD_LOGIC;
          FB : in STD_LOGIC;
          FC : in STD_LOGIC;
          FS : out STD_LOGIC;
          FCA : out STD_LOGIC);
end full_adder_structural;
```

architecture Structural of full\_adder\_structural is

component half\_adder\_dtf is

```
Port ( A,B : in STD_LOGIC;  
       S,CA : out STD_LOGIC);
```

end component;

component or\_gate is

```
Port ( X,Y: in STD_LOGIC;  
       Z: out STD_LOGIC);
```

end component;

SIGNAL S0,S1,S2:STD\_LOGIC;

begin

U1:half\_adder\_dtf PORT MAP(A=>FA,B=>FB,S=>S0,CA=>S1);

U2:half\_adder\_dtf PORT MAP(A=>S0,B=>FC,S=>FS,CA=>S2);

U3:or\_gate PORT MAP(X=>S2,Y=>S1,Z=>FCA);

end Structural;

## Testbench

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity full_adder_str_tb is  
end full_adder_str_tb;
```

architecture Behavioral of full\_adder\_str\_tb is

```
component full_adder_structural is  
Port(  
  
```

```

FA : in std_logic;
FB : in std_logic;
FC : in std_logic;
FS : out std_logic;
FCA : out std_logic
);
end component;
--Inputs
signal FA : std_logic := '0';
signal FB : std_logic := '0';
signal FC : std_logic := '0';
--Outputs
signal FS : std_logic;
signal FCA : std_logic;

```

**begin**

```

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: full_adder_structural PORT MAP (FA => FA,FB => FB,FC => FC,FS =>
    FS,FCA => FCA);
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin


wait for 100 ns;
    -- insert stimulus here
    FA <= '1';
    FB <= '0';
    FC <= '0';
    wait for 10 ns;
    FA <= '0';
    FB <= '1';
    FC <= '0';
    wait for 10 ns;
    FA <= '1';
    FB <= '1';
    FC <= '0';
    wait for 10 ns;
    FA <= '0';
    FB <= '0';
    FC <= '1';
    wait for 10 ns;
    FA <= '1';
    FB <= '0';
    FC <= '1';
    wait for 10 ns;
    FA <= '0';
    FB <= '1';
    FC <= '1';
    wait for 10 ns;
    FA <= '1';
    FB <= '1';

```

```


FC <= '1';
wait for 10 ns;
end process;
end Behavioral;

```

 

 
## RTL

Ο κώδικας υλοποιεί τον πλήρη αθροιστή τη δομική μονάδα `half_adder_dtf` του ερωτήματος 1 και τη δομική μονάδα `or_gate`. Το άθροισμα είναι η έξοδος του 2ου ημιαθροιστή ενώ το κρατούμενο  `Cout` υπολογίζεται από τη λογική πράξη `or` μεταξύ του κρατούμενου εισόδου `FC` και του κρατούμενου εξόδου `CA` του 2ου ημιαθροιστή.




## Κρίσιμο Μονοπάτι

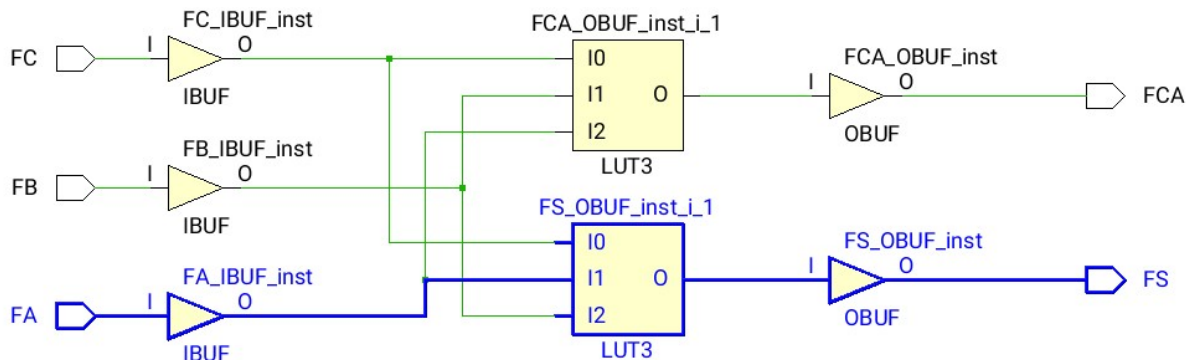

Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **5.377ns**

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total... ▾ 1	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
🔗 Path 1	∞	3	4	2	FA	FS	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock
🔗 Path 2	∞	3	4	2	FA	FCA	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 

Graph | Table

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1	17600	0.01
IO	5	100	5.00

## Ακολουθιακό Κύκλωμα

Στόχος μας τώρα να υλοποιήσουμε έναν πλήρη αθροιστή με ρολόι με σύγχρονο reset, και structural περιγραφή.

## Κώδικας

```

library IEEE;
library xil_defaultlib;
use xil_defaultlib.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_structural is
    Port ( FA : in STD_LOGIC;
          FB : in STD_LOGIC;
          FC : in STD_LOGIC;
          clk : in STD_LOGIC;
          rst : in STD_LOGIC;
          FS : out STD_LOGIC;
          FCA : out STD_LOGIC);
end full_adder_structural;

architecture Structural of full_adder_structural is

    component half_adder_dtf is

    Port ( A,B : in STD_LOGIC;
```



```

        S,CA : out STD_LOGIC);

end component;


component or_gate is

Port ( X,Y: in STD_LOGIC;

        Z: out STD_LOGIC);

end component;


SIGNAL S0,S1,S2,S3,S4:STD_LOGIC;

begin

U1:half_adder_dtf PORT MAP(A=>FA,B=>FB,S=>S0,CA=>S1);

U2:half_adder_dtf PORT MAP(A=>S0,B=>FC,S=>S3,CA=>S2);

U3:or_gate PORT MAP(X=>S2,Y=>S1,Z=>S4);

process(clk)
begin

        if (rising_edge(clk)) then
            if (rst = '1') then
                FS<='0';
                FCA<='0';
            else
                FS<=S3;
                FCA<=S4;
            end if;

        end if;
    end process;
end Structural;

```

## Testbench

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```

```
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity fa_seq_tb_str is
```

```
-- Port ( );
```

```
end fa_seq_tb_str;
```

```
architecture Structural of fa_seq_tb_str is
```

```
component full_adder_structural is
```

```
Port(
```

```
FA : in std_logic;
```

```
FB : in std_logic;
```

```
FC : in std_logic;
```

```
clk : in STD_LOGIC;
```

```
rst : in STD_LOGIC;
```

```
FS : out std_logic;
```

```
FCA : out std_logic
```

```
);
```

```
end component;
```

```
--Inputs
```

```
signal FA : std_logic := '0';
```

```
signal FB : std_logic := '0';
```

```
signal FC : std_logic := '0';
```

```
signal clk : std_logic := '1';
```

```
signal rst : std_logic := '1';
```

```
--Outputs
```

```
signal FS : std_logic;
```

```
signal FCA : std_logic;
```

```
constant clock_period: time := 10 ns;
```

```
constant clock_num: integer := 1024;
```

```
begin
```

```
UUT: full_adder_structural port map (FA => FA,FB => FB,FC => FC,FS =>  
FS,FCA => FCA, clk=>clk, rst=>rst);
```

```
-- Process for generating the clock
```

```
clk <= not clk after clock_period / 2;
```

```
process is
```

```
begin
```

```
rst <= '1';
```

```
for i0 in 0 to 1 loop
```

```
for i1 in 0 to 1 loop
```

```
for i2 in 0 to 1 loop
```

```
for i3 in 0 to 1 loop
```

```
FA <= not FA;
```


```

        wait for clock_period;
    end loop;
    FB <= not FB;
    end loop;
    FC <= not FC;
    end loop;
    rst <= not rst;
    end loop;
    wait;
    end process;


```

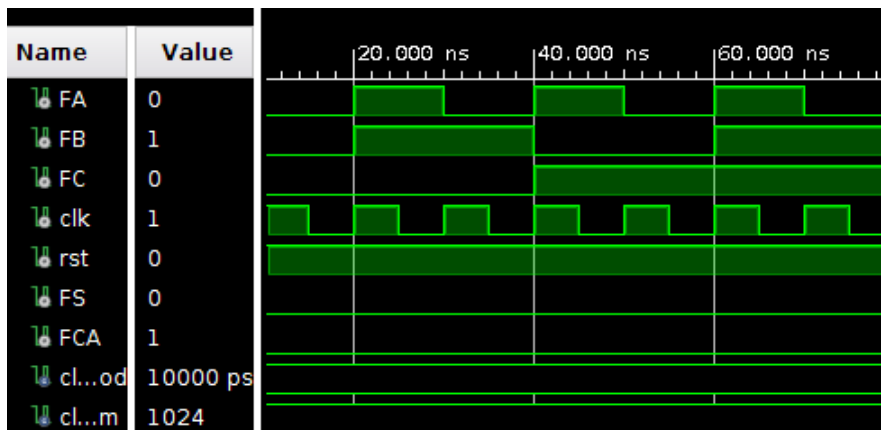**end Structural;**

Όταν το reset = 1 τότε οι έξοδοι είναι 0.




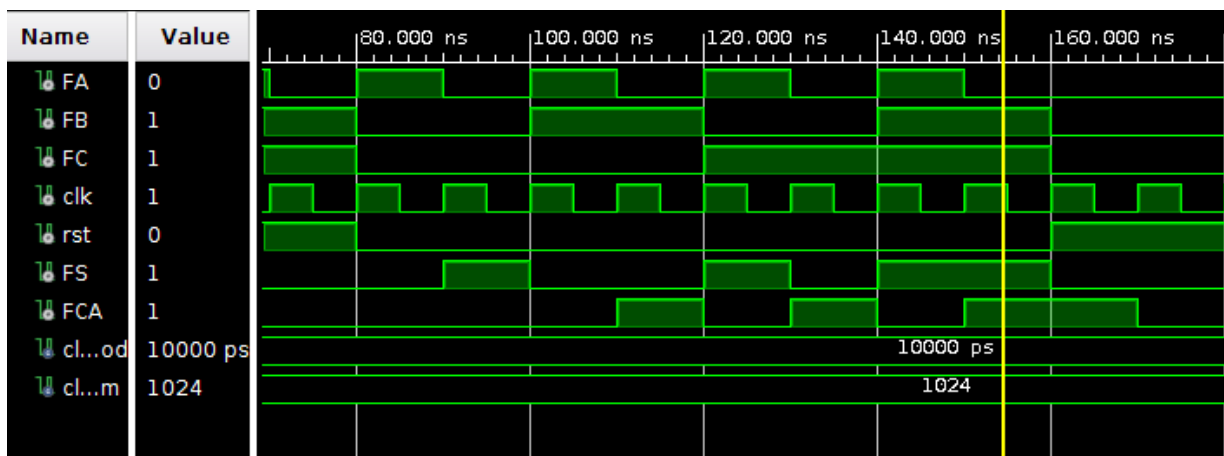Όταν το reset γίνει 0 τότε οι έξοδοι λαμβάνουν τις αντίστοιχες τιμές τους ανάλογα με την είσοδο, μετά από έναν κύκλο καθυστέρησης.



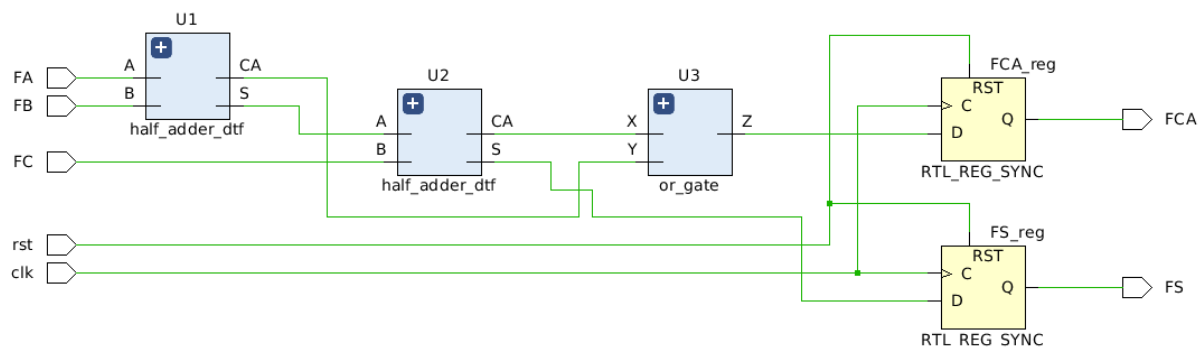
## RTL

Το rtl σχηματικό του κυκλώματος παρουσιάζεται παρακάτω.




## Κρίσιμο Μονοπάτι

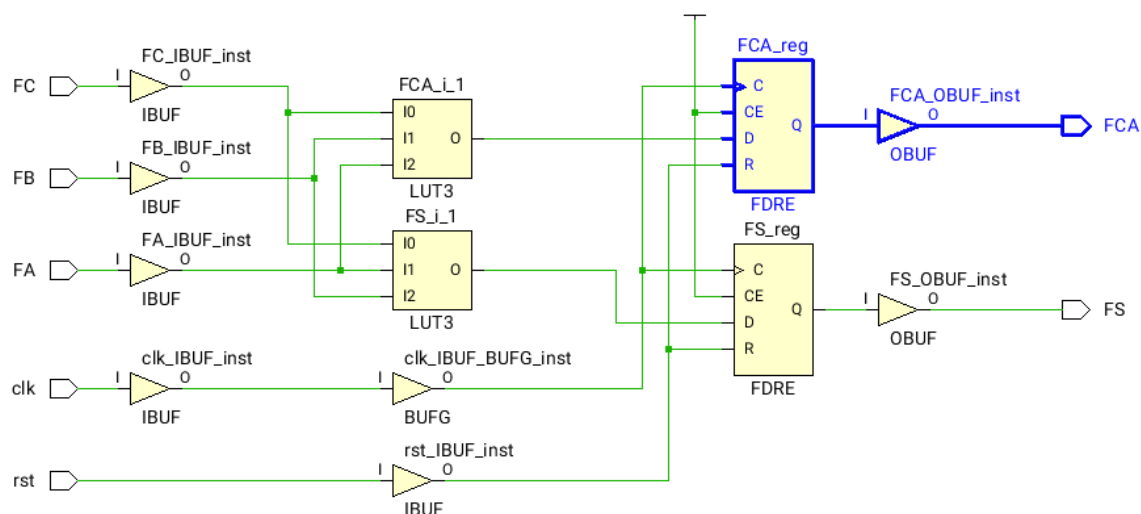

Μέγιστη καθυστέρηση: **4.076ns**

Name	Slack ^1	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
Path 1	∞	2	2	1	FCA_reg/C	FCA	4.076	3.276	0.800	∞	
Path 2	∞	2	2	1	FS_reg/C	FS	4.076	3.276	0.800	∞	
Path 3	∞	2	3	2	FA	FS_reg/D	1.932	1.132	0.800	∞	input port clock
Path 4	∞	2	3	2	FA	FCA_reg/D	1.906	1.106	0.800	∞	input port clock
Path 5	∞	1	2	2	rst	FCA_reg/R	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock
Path 6	∞	1	2	2	rst	FS_reg/R	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1	17600	0.01
FF	2	35200	0.01
IO	7	100	7.00
BUFG	1	32	3.13

## Ερώτημα 2β

### Συνδυαστικό κύκλωμα

Σ αυτό το ερώτημα καλούμαστε να υλοποιήσουμε και πάλι έναν πλήρη αθροιστή, αυτή τη φορά με behavioral περιγραφή και χρήση του τελεστή '+'

### Κώδικας

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_bhv is
    Port ( A : in STD_LOGIC;
          B : in STD_LOGIC;
          Cin : in STD_LOGIC;
          S : out STD_LOGIC;
          Cout : out STD_LOGIC);
end full_adder_bhv;

architecture Behavioral of full_adder_bhv is

    signal tmp: std_logic_vector(1 downto 0);
    begin
        process(A,B,Cin)
        begin
            tmp <= ('0' & A) + ('0' & B) + ('0' & Cin) ;
            end process;
            S <= tmp(0);
            Cout <= tmp(1);

        end Behavioral;
    
```

### Testbench

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_bhv_tb is
    -- Port ( );
end full_adder_bhv_tb;

architecture Behavioral of full_adder_bhv_tb is

component full_adder_bhv
    port(
        A, B, Cin : in std_logic;
        S, Cout : out std_logic
    );
end component;
signal A,B,Cin: std_logic:='0';
signal S,Cout: std_logic;

begin

bhv_full_adder: full_adder_bhv port map
(
    A => A,
    B => B,
    Cin => Cin,
    S => S,
    Cout => Cout
);
process
begin
    A <= '1';
    B <= '1';
    Cin <= '1';
    wait for 50 ns;
    A <= '1';
    B <= '1';
    Cin <= '0';
    wait for 50 ns;
    A <= '1';
    B <= '0';
    Cin <= '1';
    wait for 50 ns;
    A <= '0';
    B <= '0';
    Cin <= '0';
    wait for 50 ns;
    A <= '0';
    B <= '0';
    Cin <= '1';
    wait for 50 ns;

```


```

A <= '0';
B <= '1';
Cin <= '0';
wait for 50 ns;
A <= '0';
B <= '1';
Cin <= '1';
wait for 50 ns;
A <= '1';
B <= '0';
Cin <= '0';
wait for 50 ns;

```

**end process;**


**end Behavioral;**

 

## RTL

Στο σχήμα είναι ξεκάθαρη η χρήση του τελεστή '+'.


## Κρίσιμο Μονοπάτι

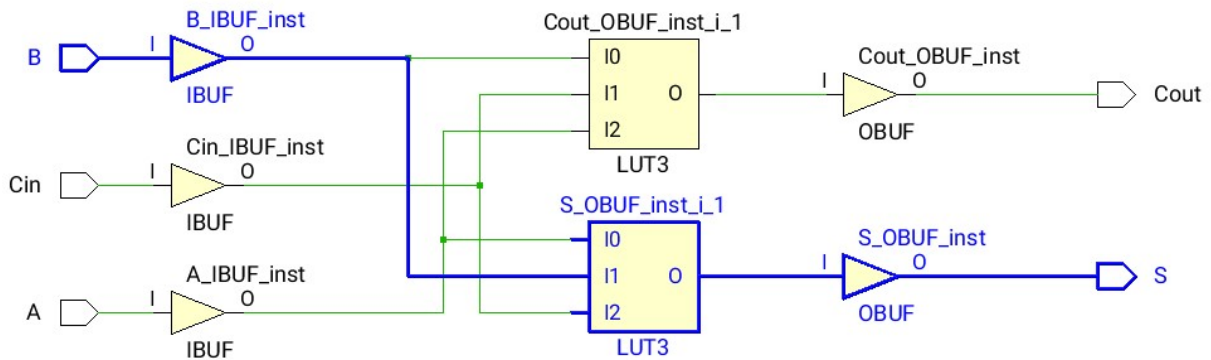

Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **5.377 ns**

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total...	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
Path 1	∞	3	4	2	B	S	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock
Path 2	∞	3	4	2	A	Cout	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 

Graph | Table

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1	17600	0.01
IO	5	100	5.00

## Ακολουθιακό Κύκλωμα

Όμοίως με το αντίστοιχο ερώτημα του 2α καλούμαστε να υλοποιήσουμε ακολουθιακό κύκλωμα πλήρους αθροιστή με σύγχρονο reset, αυτή τη φορά με behavioral περιγραφή.

## Κώδικας

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
use ieee.numeric_std.all;
```



```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity fa_bhv_s is
```

```
    Port ( A : in STD_LOGIC;  
          B : in STD_LOGIC;  
          Cin : in STD_LOGIC;  
          clk : in STD_LOGIC;  
          rst : in STD_LOGIC;  
          S : out STD_LOGIC;  
          Cout : out STD_LOGIC);
```

```
end fa_bhv_s;
```

```
architecture Behavioral of fa_bhv_s is
```

```
    signal tmp : std_logic_vector(1 downto 0);  
begin  
    process(clk)  
        begin  
            if (rising_edge(clk)) then  
                if (rst = '1') then  
                    tmp(0) <= '0';  
                    tmp(1) <= '0';  
                else  
                    tmp <= ('0' & A) + ('0' & B) + ('0' & Cin);  
                end if;  
            end if;  
        end process;  
  
        S <= tmp(0);  
        Cout <= tmp(1);  
end Behavioral;
```

## Testbench

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity fa_seq_tb_bhv is
```

```
    -- Port ( );  
end fa_seq_tb_bhv;
```

architecture Behavioral of fa\_seq\_tb\_bhv is

component fa\_bhv\_s

port(

A, B, Cin,clk,rst : in std\_logic;

S, Cout : out std\_logic

);

end component;

signal A,B,Cin,rst: std\_logic:='0';

signal clk: std\_logic:='1';

signal S,Cout: std\_logic;

constant clock\_period: time := 10 ns;

constant clock\_num: integer := 1024;

begin

UUT: fa\_bhv\_s port map (A=>A, B=>B, Cin=>Cin, S=>S, Cout=>Cout,  
clk=>clk, rst=>rst);

-- Process for generating the clock

clk <= not clk after clock\_period / 2;

process is

begin

rst <= '1';

for i0 in 0 to 1 loop

for i1 in 0 to 1 loop

for i2 in 0 to 1 loop

for i3 in 0 to 1 loop

A <= not A;

wait for clock\_period;

end loop;

B <= not B;

end loop;

Cin <= not Cin;

end loop;

rst <= not rst;



end loop;

wait;

end process;


end Behavioral;

  Τα αποτελέσματα είναι ίδια ένα προς ένα με αυτά του ερωτήματος 2α του ακολουθιακού κυκλώματος.



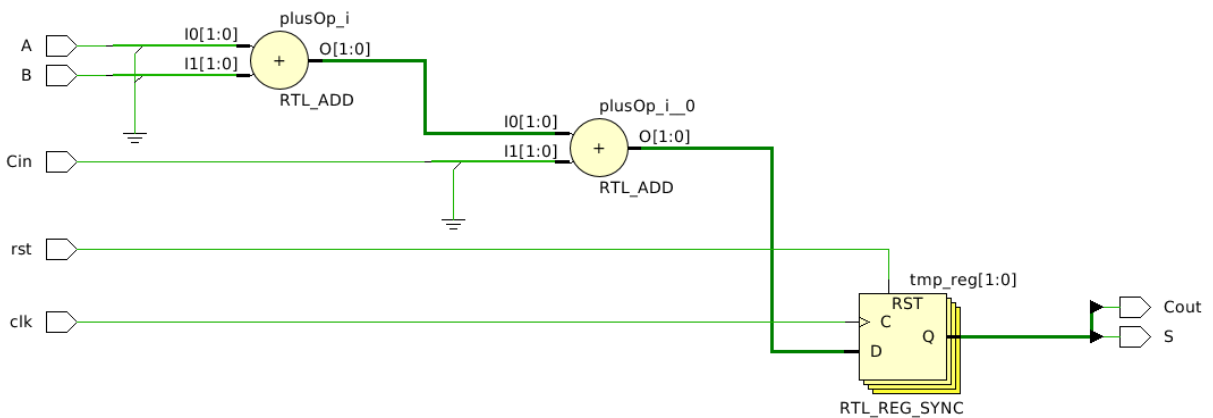
## RTL

Στο rtl σχηματικό φαίνεται και πάλι η χρήση του τελεστή '+' αλλά και η χρήση ενός D flip-flop με σύγχρονο reset, το οποίο λειτουργεί ως καταχωρητής.




## Κρίσιμο Μονοπάτι

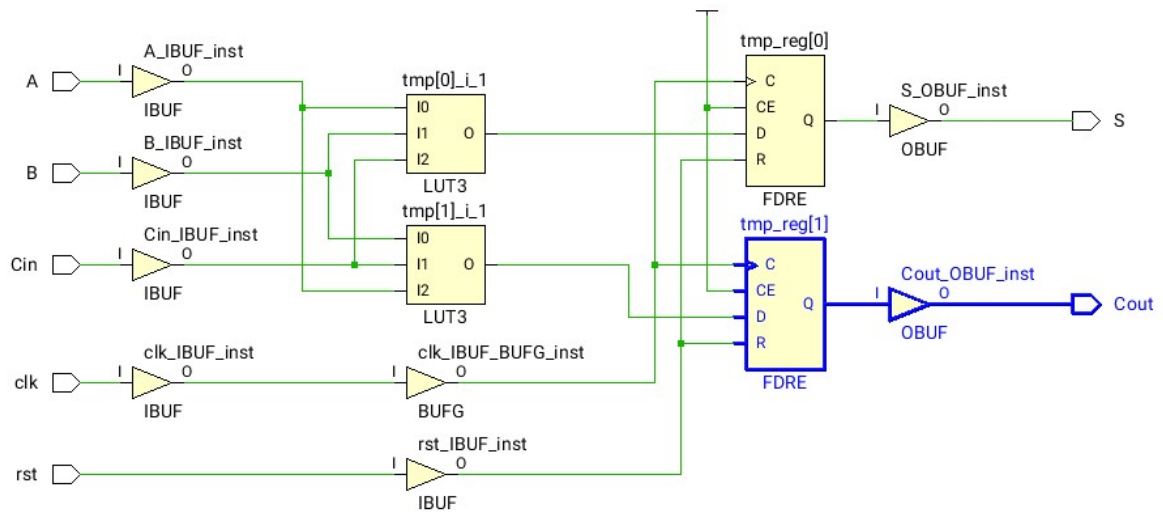

Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **4.076 ns**

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total... ▾ 1	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	D
Path 1	∞	2	2	1	tmp_reg[1]/C	Cout	4.076	3.276	0.800	∞		
Path 2	∞	2	2	1	tmp_reg[0]/C	S	4.076	3.276	0.800	∞		
Path 3	∞	2	3	2	Cin	tmp_reg[1]/D	1.932	1.132	0.800	∞	input port clock	
Path 4	∞	2	3	2	Cin	tmp_reg[0]/D	1.906	1.106	0.800	∞	input port clock	
Path 5	∞	1	2	2	rst	tmp_reg[0]/R	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock	
Path 6	∞	1	2	2	rst	tmp_reg[1]/R	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock	

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 

Graph | Table


Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1	17600	0.01
FF	2	35200	0.01
IO	7	100	7.00
BUFG	1	32	3.13

## Ερώτημα 3α

Ο κώδικας υλοποιεί τον αθροιστή με διάδοση κρατουμένου χρησιμοποιώντας τη δομική μονάδα `full_adder_bhv` του ερωτήματος 2b. Χρησιμοποιούνται 4 Full Adders που ο κάθε ένας υπολογίζει ένα bit της εξόδου και το Cout του τροφοδοτεί το Cin του

επόμενου. Η λειτουργία αυτή φαίνεται ξεκάθαρα στο RTL σχηματικό.

## RTL

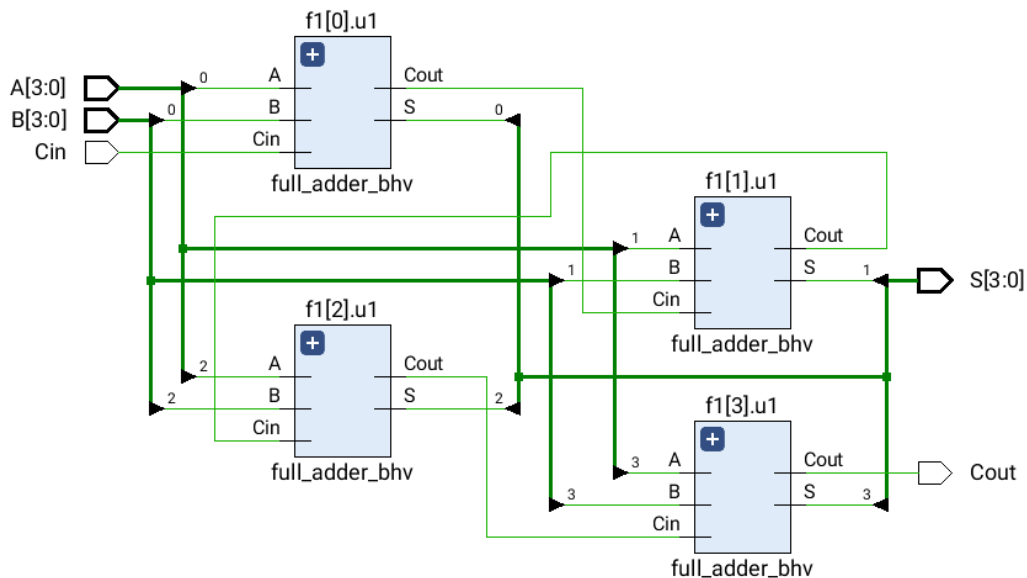

## Κώδικας

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity rca_4bit_comb is
    Port ( A, B : in std_logic_vector(3 downto 0);
          Cin : in std_logic;
          S : out std_logic_vector(3 downto 0);
          Cout : out std_logic);
end rca_4bit_comb;

architecture structural of rca_4bit_comb is
    component full_adder_bhv is
        Port ( A : in std_logic;
              B : in std_logic;
              Cin : in std_logic;
              S : out std_logic;
              Cout : out std_logic);
    end component;


    signal C : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    C(0) <= Cin;
    f1:for k in 0 to 3 generate
        u1:full_adder_bhv port map(A=>A(k), B=>B(k), Cin=>C(k),
        S=>S(k), Cout=>C(k+1));
    end generate f1;
    Cout <= C(4);
end structural;
```

## Testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;

entity rca_4bit_comb_tb is
end rca_4bit_comb_tb;


architecture Behavioral of rca_4bit_comb_tb is
-- inputs
    signal A,B : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cin : std_logic;
-- outputs
    signal S : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cout : std_logic;
begin
    UUT: entity work.rca_4bit_comb port map (A=>A, B=>B, Cin=>Cin,
S=>S, Cout=>Cout);
    process is
    begin
        A <= "0000";
        for Cval in std_logic range '0' to '1' loop
            for Aval in 0 to 15 loop
                for Bval in 0 to 15 loop
                    A <= std_logic_vector(to_unsigned(Aval,4));
                    B <= std_logic_vector(to_unsigned(Bval,4));
                    Cin <= Cval;
                    wait for 1 ns;
                end loop;
            end loop;
        end loop;
        wait;
    end process;
end Behavioral;
```

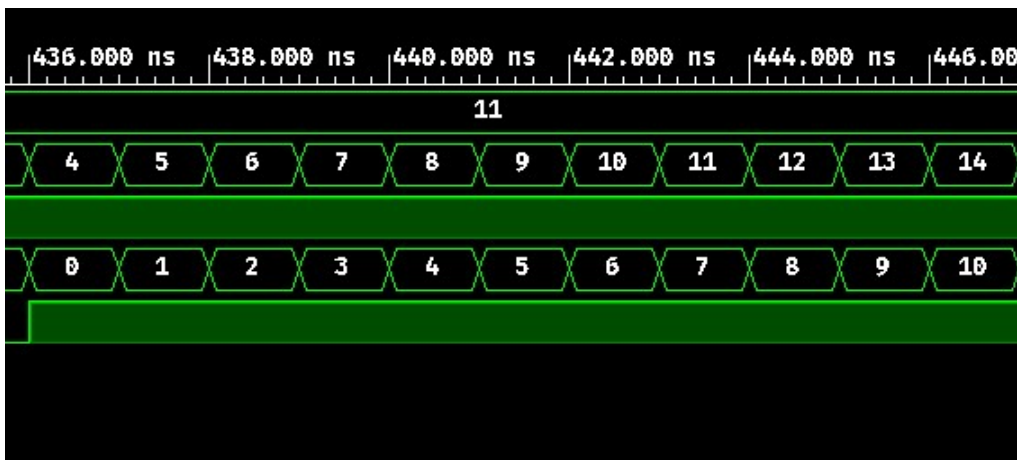
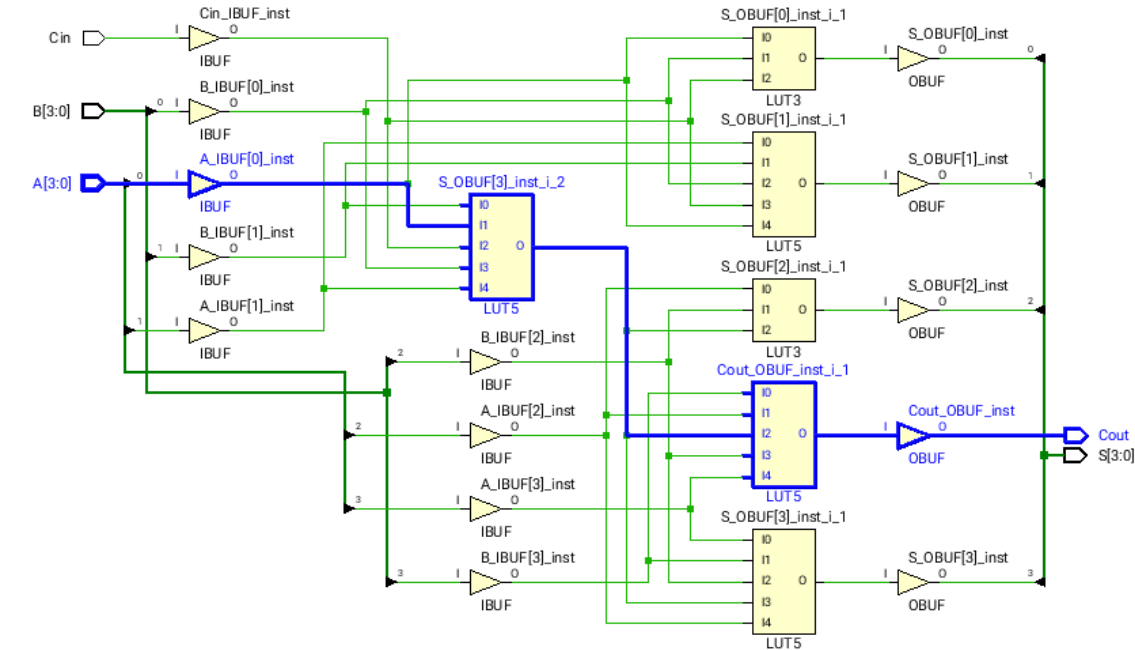
## Κρίσιμο

μονοπάτι


Το κρίσιμο μονοπάτι είναι αυτό μεταξύ της εισόδου A[0] και της εξόδου Cout.



Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **5.970ns**.

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total... ▾ 1	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
Path 1	∞	4	5	3	A[0]	Cout	5.970	3.904	2.066	∞	input port clock
Path 2	∞	4	5	3	A[0]	S[2]	5.970	3.904	2.066	∞	input port clock
Path 3	∞	4	5	3	A[0]	S[3]	5.964	3.898	2.066	∞	input port clock
Path 4	∞	3	4	3	Cin	S[0]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock
Path 5	∞	3	4	3	A[0]	S[1]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 

Graph | **Table**


Resource	Estimation	Available	Utilizatio...
LUT	4	17600	0.02
IO	14	100	14.00

## Ερώτημα 3β

Σε αυτό το ερώτημα το προηγούμενο κύκλωμα τροποποιείται έτσι ώστε να γίνει χρήση της τεχνικής Pipeline. Υλοποιούνται 4 στάδια Pipeline, σε κάθε στάδιο υπολογίζεται ένα συγκεκριμένο bit της εξόδου (στο stage 0 το bit 0, στο stage 1 το bit 1 κλπ). Αξιοποιείται η δομική μονάδα `full_adder_bhv_seq` για τον Full Adder, η οποία είναι ακολουθιακή. Χρησιμοποιούνται σήματα για ενδιάμεσους registers τα οποία αποθηκεύουν και προωθούν στο επόμενο στάδιο είτε bits εισόδου είτε bits του αποτελέσματος. Αυτά μετατρέπονται από το εργαλείο σε flip-flops.

Το κύκλωμα τροφοδοτείται σε κάθε κύκλο ρολογιού με διαφορετικές εισόδους. Μετά από καθυστέρηση  $T_{latency} = 5$  κύκλους το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην έξοδο. Η καθυστέρηση οφείλεται στα 4 στάδια του pipeline συν των registers που χρησιμοποιούνται στην έξοδο. Μετά λοιπόν από τους 5 πρώτους κύκλους σε κάθε κύκλο υπάρχει και ένα νέο ορθό αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στις εισόδους πριν 5 κύκλους.

## RTL

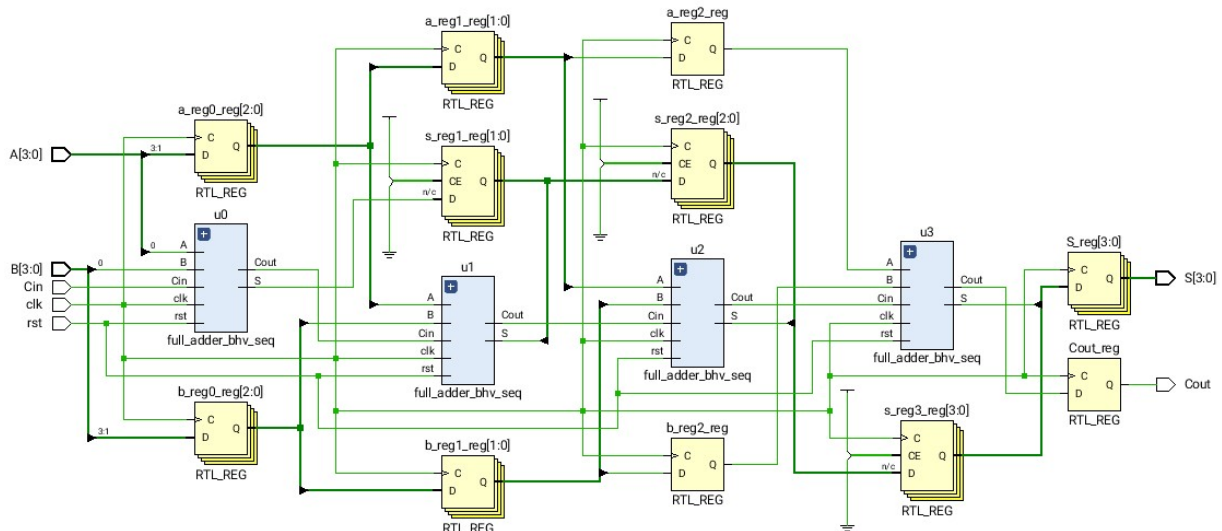

## Κώδικας

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity rca_4bit_pipeline is
    port ( A, B : in std_logic_vector(3 downto 0);
          Cin, clk, rst : in std_logic;
          S : out std_logic_vector(3 downto 0);
          Cout : out std_logic);
end rca_4bit_pipeline;

architecture Structural of rca_4bit_pipeline is
    component full_adder_bhv_seq is
        Port ( A : in std_logic;
```



```

        B : in std_logic;
        Cin : in std_logic;
        rst : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        S : out std_logic;
        Cout : out std_logic);
end component;
-- Intermediate output S registers
signal s_reg0 : std_logic;
signal s_reg1 : std_logic_vector(1 downto 0);
signal s_reg2 : std_logic_vector(2 downto 0);
signal s_reg3 : std_logic_vector(3 downto 0);
-- Intermediate input A and B registers
signal a_reg0, b_reg0 : std_logic_vector(2 downto 0);
signal a_reg1, b_reg1 : std_logic_vector(1 downto 0);
signal a_reg2, b_reg2 : std_logic;
-- Intermediate carries
signal c_regs : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
-- PIPELINE

-- Stage 0
u0:full_adder_bhv_seq port map(
    A=>A(0),
    B=>B(0),
    Cin=>Cin,
    S=>s_reg0,
    Cout=>c_regs(0),
    rst=>rst,
    clk=>clk
);
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
    a_reg0(0) <= A(1);
    a_reg0(1) <= A(2);
    a_reg0(2) <= A(3);

    b_reg0(0) <= B(1);
    b_reg0(1) <= B(2);
    b_reg0(2) <= B(3);
end if;
end process;

-- Stage 1
u1:full_adder_bhv_seq port map(
    A=>a_reg0(0),
    B=>b_reg0(0),
    Cin=>c_regs(0),
    S=>s_reg1(1),
    Cout=>c_regs(1),
    rst=>rst,

```

```

        clk=>clk
    );
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        s_reg1(0) <= s_reg0;

        a_reg1(0) <= a_reg0(1);
        a_reg1(1) <= a_reg0(2);

        b_reg1(0) <= b_reg0(1);
        b_reg1(1) <= b_reg0(2);
    end if;
end process;

-- Stage 2
u2:full_adder_bhv_seq port map(
    A=>a_reg1(0),
    B=>b_reg1(0),
    Cin=>c_regs(1),
    S=>s_reg2(2),
    Cout=>c_regs(2),
    rst=>rst,
    clk=>clk
);
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        s_reg2(0) <= s_reg1(0);
        s_reg2(1) <= s_reg1(1);

        a_reg2 <= a_reg1(1);

        b_reg2 <= b_reg1(1);
    end if;
end process;

-- Stage 3
u3:full_adder_bhv_seq port map(
    A=>a_reg2,
    B=>b_reg2,
    Cin=>c_regs(2),
    S=>s_reg3(3),
    Cout=>c_regs(3),
    rst=>rst,
    clk=>clk
);
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        s_reg3(0) <= s_reg2(0);
        s_reg3(1) <= s_reg2(1);

```

```

        s_reg3(2) <= s_reg2(2);
end if;
end process;

-- Output
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
    S <= s_reg3;
    Cout <= c_regs(3);
end if;
end process;
end Structural;

```

## Testbench

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;

entity rca_4bit_pipeline_tb is
end rca_4bit_pipeline_tb;

architecture Behavioral of rca_4bit_pipeline_tb is
-- inputs
    signal A ,B : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal clk, Cin, rst : std_logic;
-- outputs
    signal S : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cout : std_logic;

    constant clock_period: time := 10 ns;
    constant clock_num: integer := 2048;
begin
    UUT: entity work.rca_4bit_pipeline port map (A=>A, B=>B, Cin=>Cin,
        S=>S, Cout=>Cout, rst=>rst, clk=>clk);

process begin
    rst <= '0';
    for Cval in std_logic range '0' to '1' loop
        for Aval in 0 to 15 loop
            for Bval in 0 to 15 loop
                A <= std_logic_vector(to_unsigned(Aval,4));
                B <= std_logic_vector(to_unsigned(Bval,4));
                Cin <= Cval;
                wait for clock_period;
            end loop;
        end loop;
    end loop;
    wait;
end process;


```

```


clocking: process
begin
  for i in 0 to clock_num loop
    clk <= '0', '1' after clock_period / 2;
    wait for clock_period;
  end loop;
wait;
end process;
end Behavioral;

```

Πέντε πρώτοι κύκλοι:

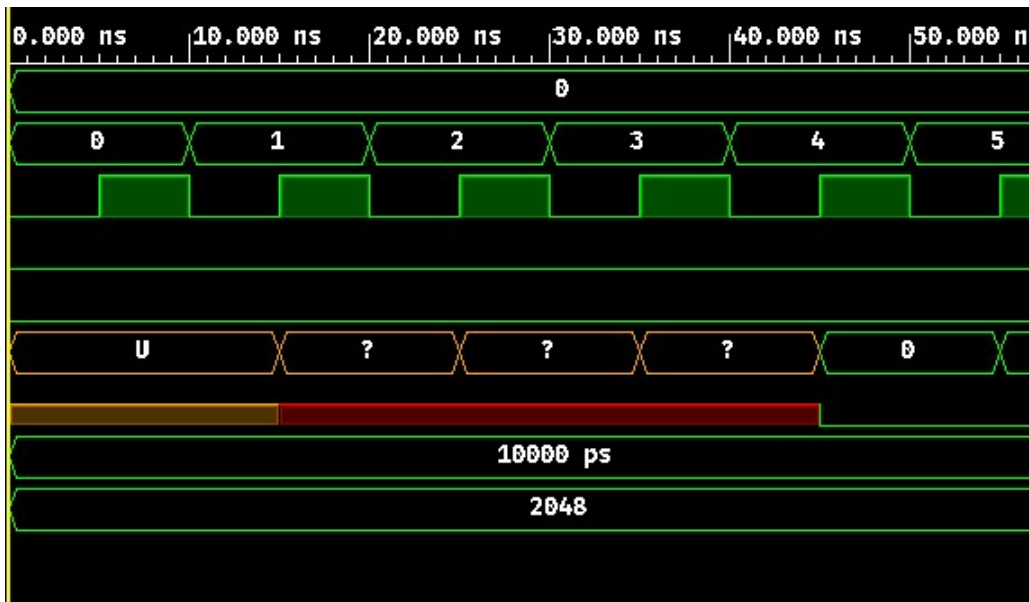


Αργότερα κατά την προσομοίωση:

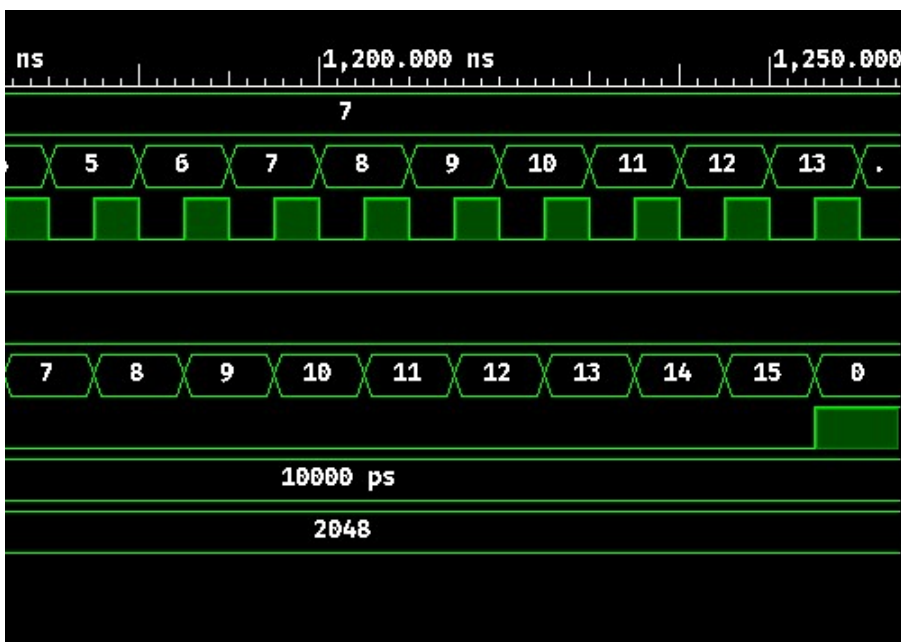
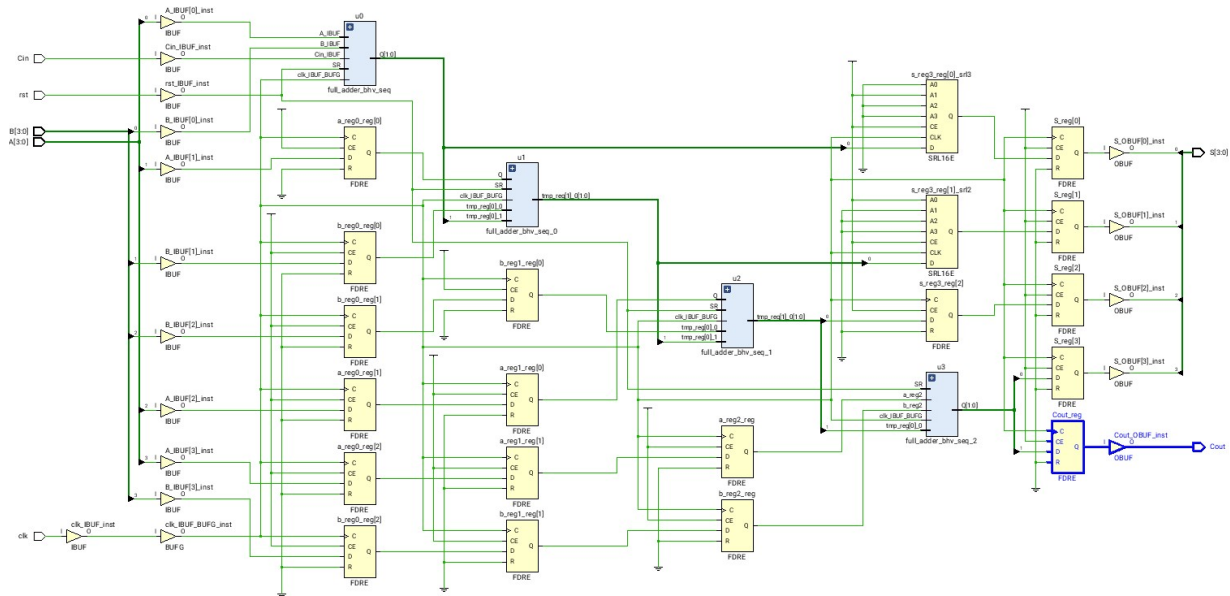
## Κρίσιμο μονοπάτι


Το κρίσιμο μονοπάτι είναι αυτό μεταξύ του register Cout\_reg και της εξόδου Cout



Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **4.076ns**.

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total...	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
Path 1	∞	2	2	1	Cout_reg/C	Cout	4.076	3.276	0.800	∞	
Path 2	∞	2	2	1	S_reg[2]/C	S[2]	4.076	3.276	0.800	∞	
Path 3	∞	2	2	1	S_reg[3]/C	S[3]	4.076	3.276	0.800	∞	
Path 4	∞	2	2	1	S_reg[0]/C	S[0]	4.058	3.258	0.800	∞	
Path 5	∞	2	2	1	S_reg[1]/C	S[1]	4.058	3.258	0.800	∞	
Path 6	∞	2	3	2	Cin	u0/tmp_reg[1]/D	1.932	1.132	0.800	∞	input port clock
Path 7	∞	2	3	2	Cin	u0/tmp_reg[0]/D	1.906	1.106	0.800	∞	input port clock
Path 8	∞	1	2	1	A[1]	a_reg0_reg[0]/D	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock
Path 9	∞	1	2	1	A[2]	a_reg0_reg[1]/D	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock
Path 10	∞	1	2	1	A[3]	a_reg0_reg[2]/D	1.782	0.982	0.800	∞	input port clock

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 


Graph | **Table**

Resource	Estimation	Available	Utilizatio...
LUT	6	17600	0.03
LUTRAM	2	6000	0.03
FF	26	35200	0.07
IO	16	100	16.00
BUFG	1	32	3.13

## Ερώτημα 4

Ο αθροιστής BCD υλοποιείται χρησιμοποιώντας δύο συνδυαστικούς RCA (ερώτημα 3α) και επιπλέον συνδυαστική λογική (πύλες AND και OR). Αρχικά γίνεται η πρόσθεση των δύο BCD ψηφίων (πρώτος RCA). Στη συνέχεια, αν το ψηφίο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από 9 τότε στον δυαδικό αριθμό προστίθεται το 6 (με τον δεύτερο RCA) και προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει και κρατούμενο.

### RTL

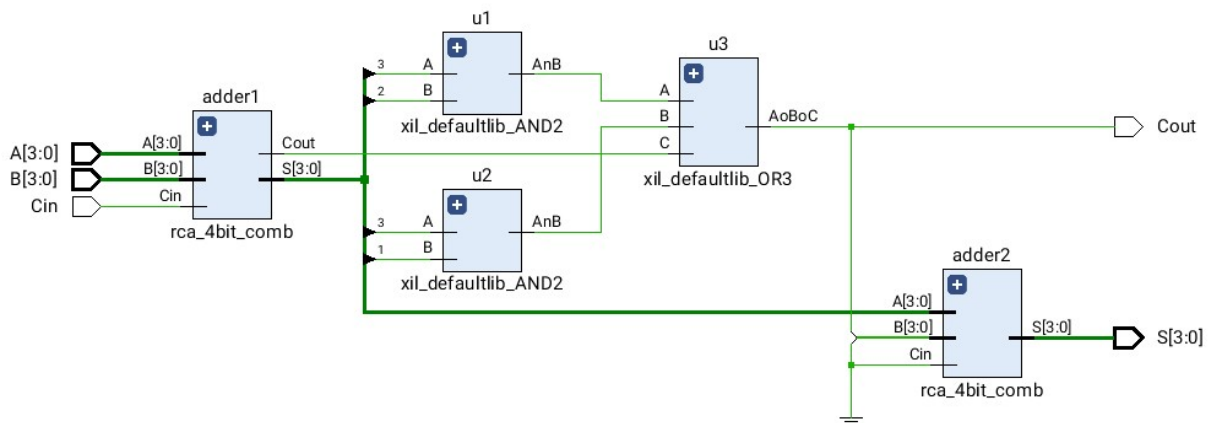

### Κώδικας

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating

```

```
-- any Xilinx leaf cells in this code.  
--library UNISIM;  
--use UNISIM.VComponents.all;
```

```
entity AND2 is  
    PORT (A: in STD_LOGIC;  
          B: in STD_LOGIC;  
          AnB: out STD_LOGIC);  
end AND2;
```

```
architecture trivial of AND2 is  
begin  
    AnB <= A and B;  
end trivial;
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity OR3 is  
    PORT (A: in STD_LOGIC;  
          B: in STD_LOGIC;  
          C: in STD_LOGIC;  
          AoBoC: out STD_LOGIC);  
end OR3;
```

```
architecture trivial of OR3 is  
begin  
    AoBoC <= A or B or C;  
end trivial;
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity BCD_comb is  
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
          B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
          Cin: in STD_LOGIC;  
          S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
          Cout : out STD_LOGIC);  
end BCD_comb;
```

```
architecture structural of BCD_comb is
```

```
    signal sum: std_logic_vector(3 downto 0);  
    signal Cint: std_logic;  
    signal o1,o2,o3:std_logic;  
    signal int_cout: std_logic;
```

```
begin
```

```

    adder1: entity work.rca_4bit_comb port
map(A=>A,B=>B,Cin=>Cin,S=>sum,Cout=>int_cout);
    u1: entity work.AND2 port map(A=>sum(3),B=>sum(2),AnB=>o1);
    u2: entity work.AND2 port map(A=>sum(3),B=>sum(1),AnB=>o2);
    u3: entity work.OR3 port map(A=>o1,B=>o2,C=>int_cout,AoBoC=>Cint);
    adder2: entity work.rca_4bit_comb port map(A=>sum,B(3)=>
'0',B(2)=>Cint,B(1)=>Cint,B(0)=>'0',Cin=>'0',S=>S);
    Cout <= Cint;
end structural;

```

## Testbench

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;

```

```

entity bcd_FA_tb is
end bcd_FA_tb;

```

```

architecture Behavioral of bcd_FA_tb is

```

```

-- inputs
    signal A,B : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cin : std_logic;
-- outputs
    signal S : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cout : std_logic;


```

```

begin
    UUT: entity work.BCD_comb port map (A=>A, B=>B, Cin=>Cin, S=>S,
Cout=>Cout);
    process is
    begin
        for Cval in std_logic range '0' to '1' loop
            for Aval in 0 to 9 loop
                for Bval in 0 to 9 loop
                    A <= std_logic_vector(to_unsigned(Aval,4));
                    B <= std_logic_vector(to_unsigned(Bval,4));
                    Cin <= Cval;
                    wait for 1 ns;
                end loop;
            end loop;
        end loop;
        wait;
    end process;
end Behavioral;

```




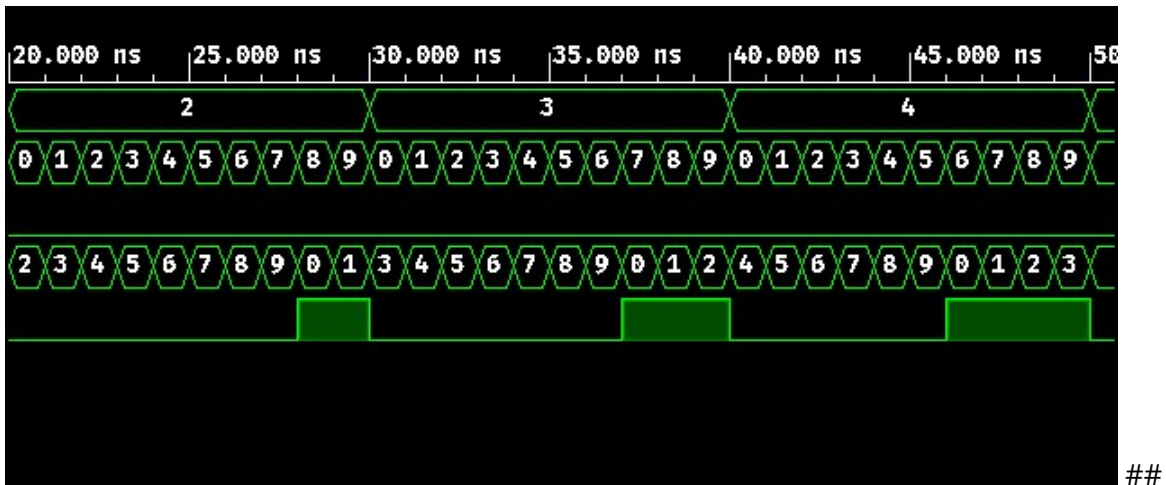
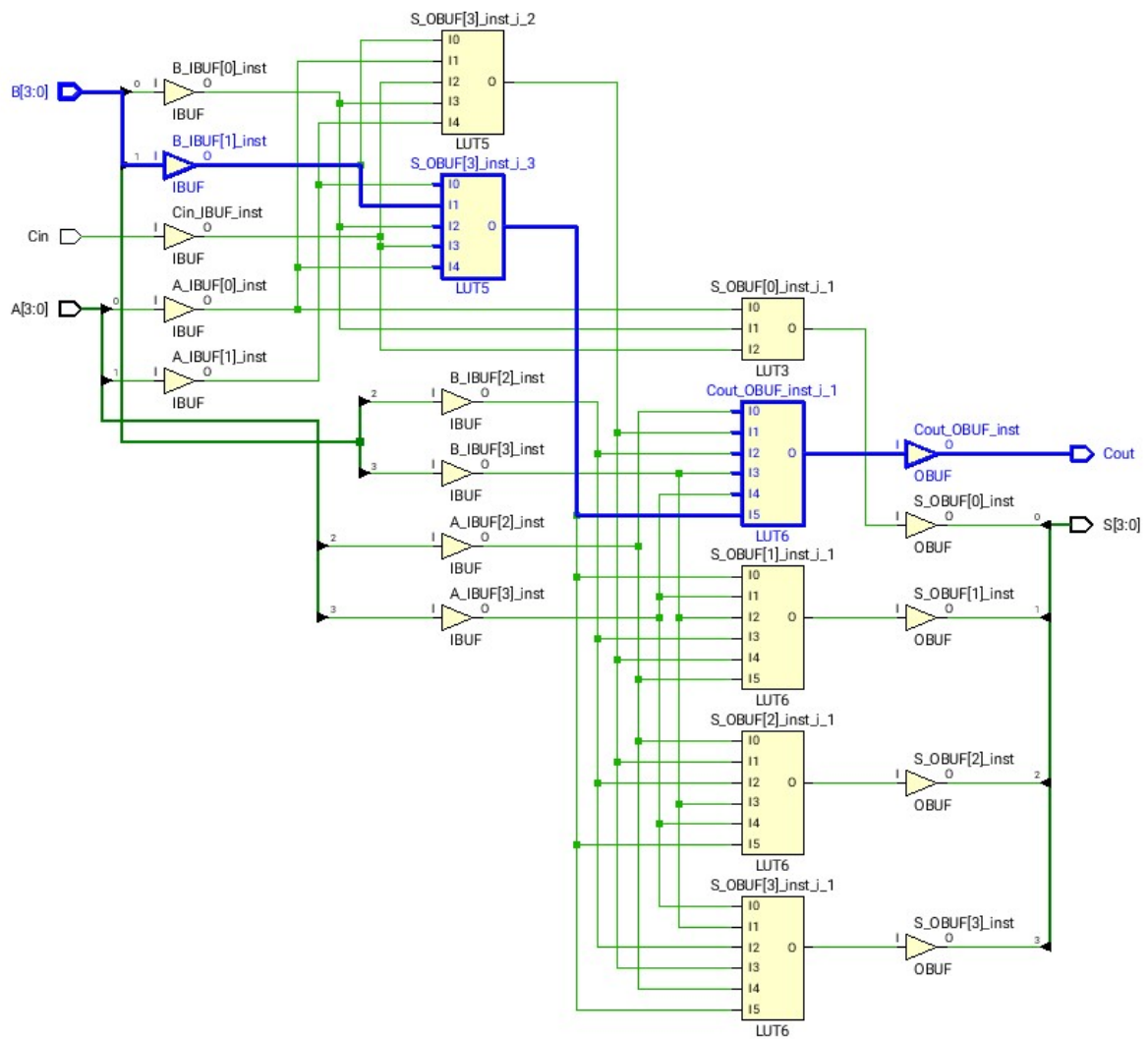
##

Κρίσιμο μονοπάτι


Το κρίσιμο μονοπάτι είναι αυτό μεταξύ της εισόδου B[1] και της εξόδου Cout.



Η μέγιστη καθυστέρηση είναι **5.976ns**.

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total... ▾ 1	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
↳ Path 1	∞	4	5	4	B[1]	Cout	5.976	3.904	2.072	∞	input port clock
↳ Path 2	∞	4	5	4	B[1]	S[2]	5.976	3.904	2.072	∞	input port clock
↳ Path 3	∞	4	5	4	B[1]	S[3]	5.976	3.904	2.072	∞	input port clock
↳ Path 4	∞	4	5	4	A[1]	S[1]	5.948	3.876	2.072	∞	input port clock
↳ Path 5	∞	3	4	3	Cin	S[0]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock

## Κατανάλωση πόρων FPGA

 

**Utilization**      **Post-Synthesis** | Post-Implementation

Graph | **Table**

Resource	Estimation	Available	Utilizatio...
LUT	6	17600	0.03
IO	14	100	14.00

## Ζήτημα 5

Η υλοποίηση του ερωτήματος έγινε με χρήση τεσσάρων bcd full adders του ερωτήματος 4.

### Κώδικας ερωτήματος

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

package bcd_arr_pkg is
    type bcd_arr is array(3 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
end package;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

```

```

use work.bcd_arr_pkg.all;

entity bcd_4pa is
port(
    A, B: in bcd_arr;
    Cin : in std_logic;
    S: out bcd_arr;
    Cout : out std_logic
);
end entity;

architecture structural of bcd_4pa is
signal C: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    C(0) <= Cin;
    gen: for I in 0 to 3 generate
        adder: entity work.BCD_comb port map(
            A=>A(I),
            B=>B(I),
            Cin=>C(I),
            S=>S(I),
            Cout=>C(I+1)
        );
    end generate;
    Cout <= C(4);
end structural;

```

### Testbench ερωτήματος

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;

entity bcd_4pa_tb is
end bcd_4pa_tb;
use work.bcd_arr_pkg.all;

architecture Behavioral of bcd_4pa_tb is
-- inputs
    signal A, B : bcd_arr;
    signal Cin : std_logic;
-- outputs
    signal S : bcd_arr;
    signal Cout : std_logic;
begin
    UUT: entity work.bcd_4pa port map (A=>A, B=>B, Cin=>Cin, S=>S,
    Cout=>Cout);
    process is
    begin

```

```
Cin <= '1';

A(0) <= "1000";
A(1) <= "1001";
A(2) <= "0100";
A(3) <= "0001";

B(0) <= "1000";
B(1) <= "0011";
B(2) <= "0110";
B(3) <= "0000";

wait for 1 ns;

Cin <= '0';

A(0) <= "1001";
A(1) <= "1000";
A(2) <= "1000";
A(3) <= "1000";

B(0) <= "0101";
B(1) <= "0101";
B(2) <= "1001";
B(3) <= "0101";

wait for 1 ns;

Cin <= '0';

A(0) <= "0100";
A(1) <= "0001";
A(2) <= "0010";
A(3) <= "0011";

B(0) <= "0111";
B(1) <= "1001";
B(2) <= "1000";
B(3) <= "0111";

wait for 1 ns;

Cin <= '1';


A(0) <= "1001";
A(1) <= "1001";
A(2) <= "1001";
A(3) <= "1001";

B(0) <= "1001";
B(1) <= "1001";
B(2) <= "1001";
```

```
B(3) <= "1001";
```

```
wait;  
end process;  
end Behavioral;
```


## Σχηματικό

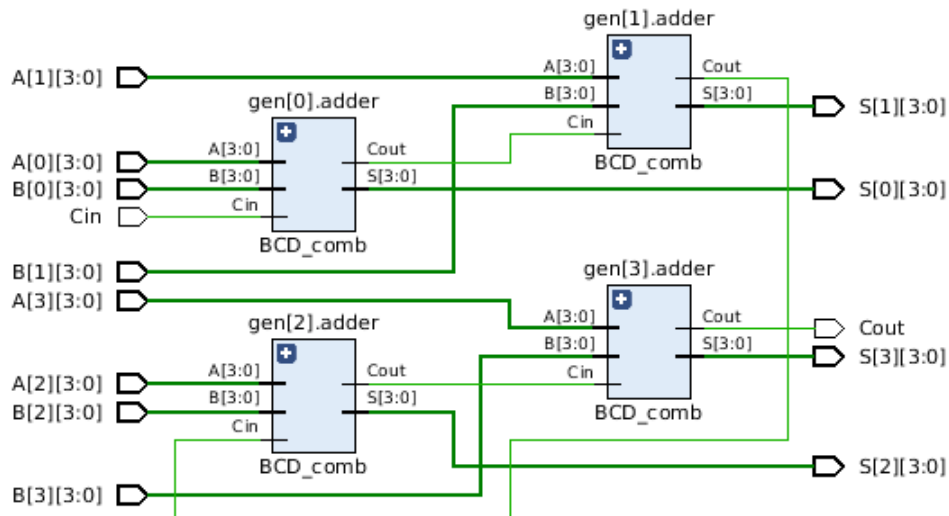

σχηματικό 4 ψήφιου BCD
 
## Αποτελέσματα υλοποίησης


- LUTs 24
- Καθυστέρηση 15.6 ns, Λογική 5.4 ns, Δικτύου 10.2 ns




Κρίσιμο μονοπάτι
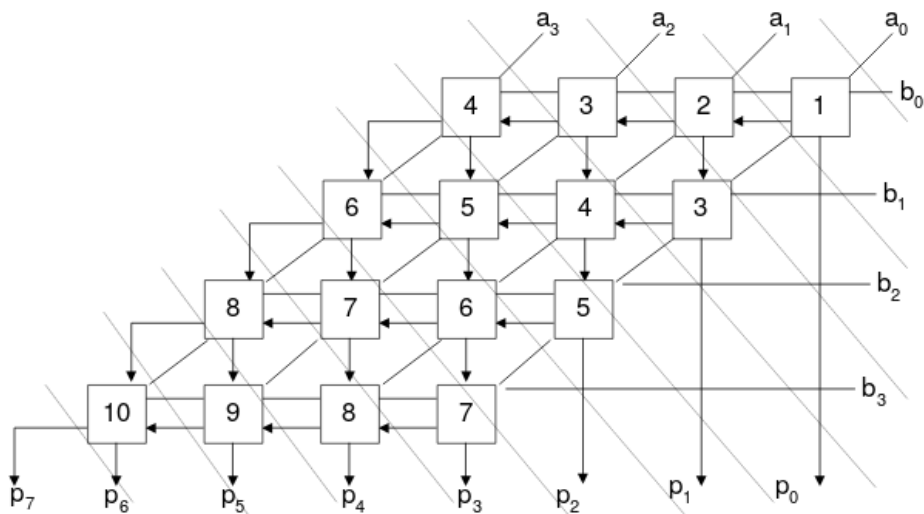
## Ζήτημα 6

Σε αυτό το ερώτημα ζητείται η σχεδίαση ενός συστολικού πολλαπλασιαστή με διάδοση κρατουμένου.



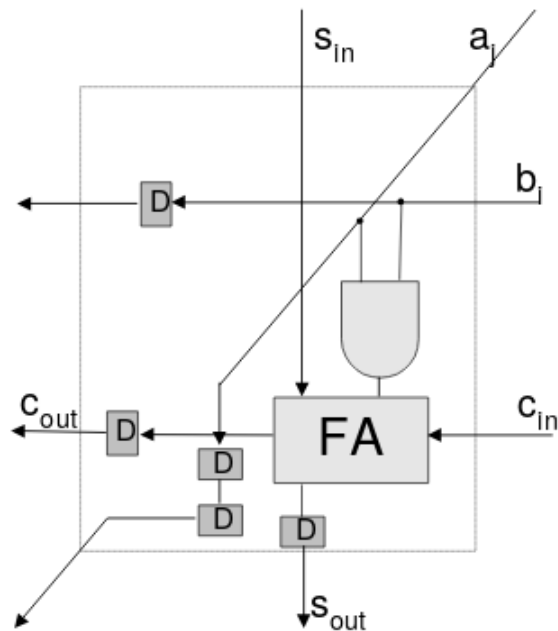Συστολικός πολλαπλασιαστής με διάδοση κρατουμένου. Στο σχήμα φαίνονται οι τομές



Δομικό στοιχείο του πολλαπλασιαστή

Για την απλοποίηση της υλοποίησης σχεδιάστηκε το παραμετρικό entity delay που είναι ουσιαστικά ένας καταχωρητής ολίσθησης.

Κάτι που δε φαίνεται στο σχήμα είναι ότι στα τελευταία δομικά στοιχεία κάθε γραμμής, απαιτείται ένα επιπλέον flip flop για καθυστέρηση επιπλέον ενός κύκλου (σύνολο 2).

## Κώδικας ερωτήματος

```
-- Multiplier cell
--
-- (co,so) <= (a*b) + si + ci
```

```

-- (ao,bo) <= (ai,bi)
--
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mul_cell is
    port
    (
        ai : in std_logic;
        bi : in std_logic;
        si : in std_logic;
        ci : in std_logic;
        clock: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        ao : out std_logic;
        bo : out std_logic;
        so : out std_logic;
        co : out std_logic
    );
end mul_cell;

architecture dataflow of mul_cell is
    signal ab,a_o,a2_o,b_o,s_o,c_o : std_logic;
begin
    ab <= ai and bi;
    s_o <= ab xor si xor ci;
    c_o <= (ab and si) or (ab and ci) or (si and ci);
    a_o <= ai;
    b_o <= bi;

    -- flip flops
    process (clock)
    begin
        if rising_edge(clock) then
            if rst = '1' then
                so <= '0';
                co <= '0';
                a2_o <= '0';
                ao <= '0';
                bo <= '0';
            else
                so <= s_o;
                co <= c_o;
                a2_o <= a_o; -- 2 cycles delay for a
                ao <= a2_o;
                bo <= b_o;
            end if;
        end if;
    end process;
end dataflow;

```

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity delay is
generic
(
    stages : positive := 4
);
port (
    input: in std_logic;
    clock: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    output: out std_logic
);
end delay;

architecture D of delay is
signal ff: std_logic_vector(stages-1 downto 0);
begin
    output <= ff(0);
    process(clock)
    begin
        if rising_edge(clock) then
            if rst = '1' then
                ff <= (others => '0');
            else
                ff(stages-1) <= input;
                for i in 0 to stages-2 loop
                    ff(i) <= ff(i+1);
                end loop;
            end if;
        end if;
    end process;
end D;

-- Unsigned Parallel Carry-Propagate Multiplier
--
-- p <= a * b;
--

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mul_u_cp is
generic
(
    NA : positive := 4; -- bits of multiplier
    NB : positive := 4 -- bits of multiplier
);
port
(

```



```

        a : in std_logic_vector(NA-1 downto 0);
        b : in std_logic_vector(NB-1 downto 0);
        clock: std_logic;
        rst: std_logic;
        p : out std_logic_vector(NA+NB-1 downto 0)
    );
end mul_u_cp;

architecture structural of mul_u_cp is
    subtype a_word is std_logic_vector(NA-1 downto 0);
    type a_word_array is array(natural range <>) of a_word;
    signal b_input: std_logic_vector(NB-1 downto 0);
    signal a_ff: std_logic_vector(NA-1 downto 0);
    signal
ai,ao,bi,bo,si,so,ci,co,b_delay,s_delay,b2_delay,s2_delay,p_delay
: a_word_array(NB-1 downto 0);
begin
    -- cell generation
    gcb:for i in 0 to NB-1 generate
        gca:for j in 0 to NA-1 generate
            gc:entity work.mul_cell port map
            (
                ai => ai(i)(j),
                bi => bi(i)(j),
                si => si(i)(j),
                ci => ci(i)(j),
                clock => clock,
                rst => rst,
                ao => ao(i)(j),
                bo => bo(i)(j),
                so => so(i)(j),
                co => co(i)(j)
            );
        end generate;
    end generate;

    -- intermediate wires generation
    gasw:for i in 1 to NB-1 generate
        ai(i) <= ao(i-1);
        si(i)(NA-2 downto 0) <= so(i-1)(NA-1 downto 1);
    end generate;

    gbciw: for i in 0 to NB-1 generate
        gbcjw:
            for j in 1 to NA-1 generate
                bi(i)(j) <= bo(i)(j-1);
                ci(i)(j) <= co(i)(j-1);
            end generate;
        end generate;

    -- input connections

```

```

gsi: si(0) <= (others => '0');

gci:for i in 0 to NB-1 generate
    ci(i)(0) <= '0';
end generate;

-- output connections

-- flip flops

a12: for i in 1 to NA-1 generate
    pipel: entity work.delay
        generic map(i) port map(input => a_ff(i),output =>
ai(0)(i),clock => clock,rst => rst);
    pipe2: entity work.delay
        generic map(i) port map(input => so(NB-1)(NA-i-1),output =>
p(NA+NB-2-i),clock => clock, rst => rst);
    end generate;

p(NA+NB-1 downto NA+NB-2) <= co(NB-1)(NA-1) & so(NB-1)(NA-1);

-- zero delay
ai(0)(0) <= a_ff(0);
bi(0)(0) <= b_input(0);

bi_delay:for i in 1 to NB-1 generate
    b_pipe: entity work.delay
        generic map(2*i) port map(input => b_input(i),output =>
bi(i)(0),clock => clock,rst => rst);
    end generate;

so_delay:for i in 0 to NB-2 generate
    so_pipe:entity work.delay
        generic map(9-2*i) port map(input => so(i)(0),output =>
p(i),clock => clock,rst => rst);
    end generate;

last_carry:for i in 0 to NB-2 generate
    carry_pipe:entity work.delay
        generic map(1) port map(input => co(i)(NA-1),output => si(i+1)
(NA-1),clock => clock,rst => rst);
    end generate;

process (clock)
begin
    if rising_edge(clock) then
        if rst = '1' then
            a_ff <= (others => '0');
            b_input <= (others => '0');

```

```

        else
            -- flip flop for input
            a_ff <= a; -- TODO

            -- flip flop for input
            b_input <= b;
        end if;
    end if;
end process;
end structural;

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use std.textio.all;

entity tb_mul_u_cp is
    generic
    (
        NA : positive := 4;
        NB : positive := 4
    );
end tb_mul_u_cp;

architecture tb_arch of tb_mul_u_cp is
    component mul_u_cp
        generic
        (
            NA : positive := 4;
            NB : positive := 4
        );
        port
        (
            a : in std_logic_vector(NA-1 downto 0);
            b : in std_logic_vector(NB-1 downto 0);
            p : out std_logic_vector(NA+NB-1 downto 0)
        );
    end component;
    signal a : std_logic_vector(NA-1 downto 0);
    signal b : std_logic_vector(NB-1 downto 0);
    signal p_cp : std_logic_vector(NA+NB-1 downto 0);
    constant TIME_STEP : time := 1 ns;
    constant clock_period: time := 10 ns;
    constant clock_num: integer := 256;
    signal clock,rst: std_logic;
begin

    str:
    entity work.mul_u_cp generic map(NA,NB) port map
    (a,b,clock,rst,p_cp);
    comment1:if false generate

```

```

process
begin
    --rst <= '1';

    wait for clock_period;
    rst <= '0';
    a <= "1111";
    b <= "1111";
    wait for clock_period;
    wait for clock_period;
    rst <= '0';
    a <= "0000";
    b <= "0000";
    wait for clock_period;
    rst <= '0';
    a <= "1111";
    b <= "1111";
    wait for clock_period;
    wait for clock_period;
    rst <= '0';
    a <= "0000";
    b <= "0000";
    wait for clock_period;
    wait;
end process;
clocking: process
begin
    for i in 0 to clock_num loop
        clock <= '1', '0' after clock_period / 2;
        wait for clock_period;
    end loop;
wait;
end process;
end generate comment1;

comment2:if true generate
process
    function reportline(a,b,p:in std_logic_vector)
    return string is
        variable report_line : line;
        variable return_str : string(1 to 160);
    begin
        write(report_line,conv_integer(a));
        write(report_line,string'(" * "));
        write(report_line,conv_integer(b));
        write(report_line,string'(" = "));
        write(report_line,conv_integer(a)*conv_integer(b));
        write(report_line,string'(" /= "));
        write(report_line,conv_integer(p));
        for i in report_line'range loop
            return_str(i) := report_line(i);
        end loop;
    end function;
end process;


```

```

        return return_str;
    end reportline;
begin
    clock <= '0';
    rst <= '0';
    -- create new test vector
    if a(0) = 'U' then
    -- initialize a and b if uninitialized
        a <= (others => '0');
        b <= (others => '0');
    else
        if (a = 2**NA-1) then
            assert (b /= 2**NB-1)
        -- end if b is maximum
            report "End of simulation"
            severity failure;
        -- increase b if a is maximum
        b <= b + 1;
        end if;
        a <= a + 1;
    -- increase a
    end if;
    wait for TIME_STEP/2;
    clock <= '1';
    wait for TIME_STEP/2;
    clock <= '0';
    -- test the new vector
    assert (p_cp = a*b)
    report reportline(a,b,p_cp)
    severity error;
end process;
end generate comment2;
end tb_arch;

```

## Σχηματικό

 


σχηματικό συστολικού πολλαπλασιαστή

## Αποτελέσματα σύνθεσης και υλοποίησης

- Περίοδος ρολογιού **2.1 ns** δηλαδή **476 MHz**
- Slice LUTs 33, Slices 26, Slice Registers 98

## Critical Path

 

*κρίσιμο μονοπάτι*

Παρατηρούμε ότι κρίσιμο μονοπάτι βρίσκεται στο κάτω δεξιά δομικό κομμάτι. Κυρίως λόγω Net Delay.

- Logic Delay **0.58 ns**, Net Delay **1.343 ns**

## Ερωτήματα Θεωρίας

I

Τα ακολουθιακά κυκλώματα με σύγχρονα σήματα ελέγχου, δρουν μόνο στην (επόμενη κάθε φορά) θετική ακμή του ρολογιού, ανάλογα βέβαια με την τιμή που θα έχουν πάρει τα σήματα πριν την ακμή αυτή. Αντιθέτως στα ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, τα σήματα ελέγχου δρουν οποιαδήποτε στιγμή επηρεάζοντας το κύκλωμα. Από άποψη κώδικα, διαφοροποιούνται ως εξής.

Στα σύγχρονα κυκλώματα μόνο το ρολόι μπαίνει στο sensitivity list της διαδικασίας, κι ως εκ τούτου αυτή ενεργοποιείται μόνο με αλλαγή στο ρολόι. Όταν διαπιστωθεί η αλλαγή αυτή, τότε μόνο ελέγχονται περαιτέρω τα σήματα ελέγχου για τον πλήρη καθορισμό της λειτουργίας του κυκλώματος.

Στα ασύγχρονα κυκλώματα τόσο το ρολόι, όσο και τα σήματα ελέγχου δηλώνονται στο sensitivity list της διαδικασίας, επηρεάζοντας την οποιαδήποτε στιγμή εξίσου. Έτσι όταν κάποιο από αυτά αλλάζει, ασύγχρονα το κύκλωμα συμπεριφέρεται αναλόγως.

II

Η λειτουργία της σύνθεσης παίρνει τον κώδικα σε VHDL και βγάζει κύκλωμα αποτελούμενο από πύλες, flip flops, κτλ μαζί με τον τρόπο που συνδέονται. Αυτό έχει διαφορά με την προσομοίωση η οποία δεν ασχολείται με το πως θα υλοποιηθεί το κύκλωμα στο υλικό, αλλά με το πως θα συμπεριφερόταν αυτό σε διάφορους συνδυασμούς τιμών της εισόδου.

III

Στα συνδυαστικά κυκλώματα αρκεί η παραγωγή σημάτων εισόδου. Στα ακολουθιακά κυκλώματα πρέπει να παραχθεί και το σήμα του ρολογιού καθώς και άλλα

συμπληρωματικά σήματα(reset, enable, clear etc). Στα συνδυαστικά κυκλώματα για να αποφανθούμε αν είναι σωστά πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές εισόδους. Αντιθέτως στα ακολουθιακά, καθώς αυτά έχουν μνήμη πρέπει εκτός από όλες τις δυνατές εισόδους να εξετάζουμε διάφορες ακολουθίες αυτών των εισόδων.

#### IV

Στην περίπτωση του ερωτήματος 3α έχουμε ένα συνδυαστικό κύκλωμα ενός αθροιστή διάδοσης κρατούμενου (4RCA). Το critical path είναι τύπου είσοδος-έξοδος, είναι κατά μήκος όλου του κυκλώματος με συνολική καθυστέρηση 5,97 ns. Το fpga καταναλώνει πόρους τύπου LUT(1%) και IO(14%).

Στην περίπτωση του ερωτήματος 3β έχουμε εφαρμόσει την τεχνική pipeline για τη δημιουργία ακολουθιακού 4RCA. Το critical path είναι τύπου καταχωρητής(flip-flop) - έξοδος, με συνολική καθυστέρηση 4,076ns. Το fpga καταναλώνει πόρους τύπου LUT(1%), LUTRAM(1%), FF(1%), IO(16%) και BUFG(3%).

Παρατηρούμε, επομένως, πως στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται λιγότερο υλικό στο fpga σε σχέση με τη δεύτερη, αλλά το κύκλωμα έχει μεγαλύτερη συνολική καθυστέρηση. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε τοποθετήσει παραπάνω καταχωρητές στα κατάλληλα σημεία ώστε να επιτύχουμε τον κατάλληλο χρονισμό του κυκλώματος. Έτσι σε κάθε κύκλο έχουμε καθυστέρηση μικρότερη κατά 31,5% !