

Ψηφιακά Συστήματα VLSI, 1η Εργαστηριακή Άσκηση

Αγιάννης Κωνσταντίνος 03116352


Ηλιακοπούλου Νικολέτα Μαρκέλα 03116111

Καπελώνης Ελευθέριος 03116163

A.2

Dataflow αρχιτεκτονική

 Σε αυτήν την αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε η δομή with ... select ώστε να γίνει η αντιστοίχιση του σήματος εισόδου sel στο σήμα εξόδου o. Παρακάτω φαίνεται το RTL σχηματικό που είναι μια ROM η οποία κάνει την αντιστοίχιση του αποκωδικοποιητή.



Κώδικας VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decoder8 is
    port (
        sel : in  std_logic_vector(2 downto 0);
        o   : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end decoder8;

architecture decoder8_dataflow of decoder8 is
begin
```


```

with sel select o <=
  "00000001" when "000",
  "00000010" when "001",
  "00000100" when "010",
  "00001000" when "011",
  "00010000" when "100",
  "00100000" when "101",
  "01000000" when "110",
  "10000000" when "111",
  "XXXXXXXX" when others;
end decoder8_dataflow;

```

Behavioral αρχιτεκτονική

Επαναλαμβάνουμε τη σχεδίαση του αποκωδικοποιητή τώρα χρησιμοποιώντας behavioral αρχιτεκτονική. Χρησιμοποιείται ένα process με sensitivity list το σήμα sel το οποίο έχει μια δομή case. Η διαφορά με την dataflow αρχιτεκτονική είναι ότι τα statements τώρα είναι sequential. Όλο το process περιγράφει sequential statements αλλά στο συγκεκριμένο παράδειγμα ούτως ή άλλως υπάρχει μόνο το case. Το RTL σχηματικό είναι ακριβώς το ίδιο με το αντίστοιχο στην περίπτωση της dataflow αρχιτεκτονικής.

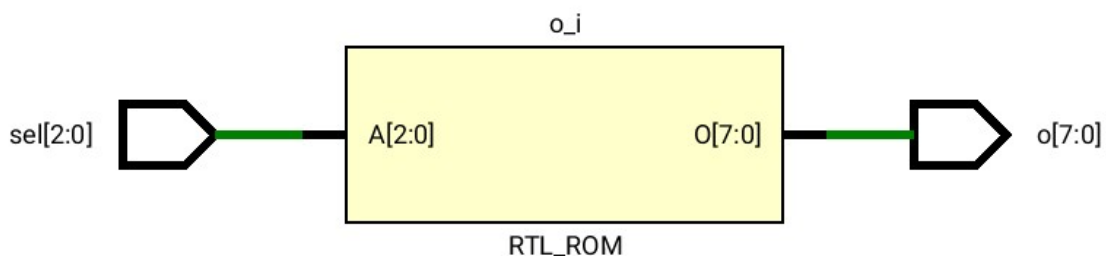

Κώδικας VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decoder8 is
  port (
    sel : in  std_logic_vector(2 downto 0);
    o    : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end decoder8;

```

```

architecture decoder8_behavioral of decoder8 is
begin
    process(sel)
    begin
        case sel is
            when "000" => o <= "00000001";
            when "001" => o <= "00000010";
            when "010" => o <= "00000100";
            when "011" => o <= "00001000";
            when "100" => o <= "00010000";
            when "101" => o <= "00100000";
            when "110" => o <= "01000000";
            when "111" => o <= "10000000";
            when others => o <= (others => 'X');
        end case;
    end process;
end decoder8_behavioral;

```

Testbench για τον decoder8

Το testbench για το module είναι γραμμένο σε behavioral αρχιτεκτονική και αποτελείται από ένα for loop που ελέγχει την έξοδο του κυκλώματος για όλες τις τιμές του sel από το 000 έως το 111.

Κώδικας VHDL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
--use ieee.std_logic_arith.all;
--use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity testbench is
end testbench;

architecture tb of testbench is
    signal sel : std_logic_vector(2 downto 0); -- inputs
    signal o : std_logic_vector(7 downto 0); -- outputs
begin
    UUT : entity work.decoder8 port map (sel => sel, o => o);
    process is
    begin
        sel <= "000";
        for i in 0 to 7 loop
            sel <= std_logic_vector(to_unsigned(i,3));
            wait for 10 ns;
            --assert o =
            std_logic_vector(shift_left(unsigned("00000001"),i));
        end loop;
    end process;
end tb;

```


```
wait;  
end process;
```

B.2

Σχεδιάστηκε καταχωρητής ολίσθησης των 4 bits με παράλληλη φόρτωση. Το σήμα `rl` καθορίζει την παράλληλη φόρτωση και έχει προεταιρότητα. Αν δεν γίνεται παράλληλη φόρτωση τότε ανάλογα με το `en` γίνεται ολίσθηση. Υπάρχουν ακόμα τα σήματα `s1` και `s0` και το `rst` που μηδενίζει ασύγχρονα τα flip-flops. Το κύκλωμα έχει είσοδο ρολογιού `clk` στου οποίου στις θετικές ακμές γίνεται ενημέρωση του καταχωρητή. Το `rst` επειδή είναι ασύγχρονο σήμα παρακάμπτει το ρολόι επειδή ο έλεγχος της τιμής του γίνεται έξω από τον έλεγχο για θετικές ακμές ρολογιού.

Προστέθηκε το σήμα `direction` το οποίο καθορίζει τη φορά της ολίσθησης. Αν το `direction` είναι 0 τότε γίνεται δεξιά ολίσθηση ενώ αν είναι 1 γίνεται αριστερή ολίσθηση. Ο έλεγχος για την τιμή του `direction` γίνεται στο `edge: process` με ένα `if` καθώς και στο τέλος του κώδικα για να καθοριστεί ποια τιμή θα πάρει το `so` (serial output).

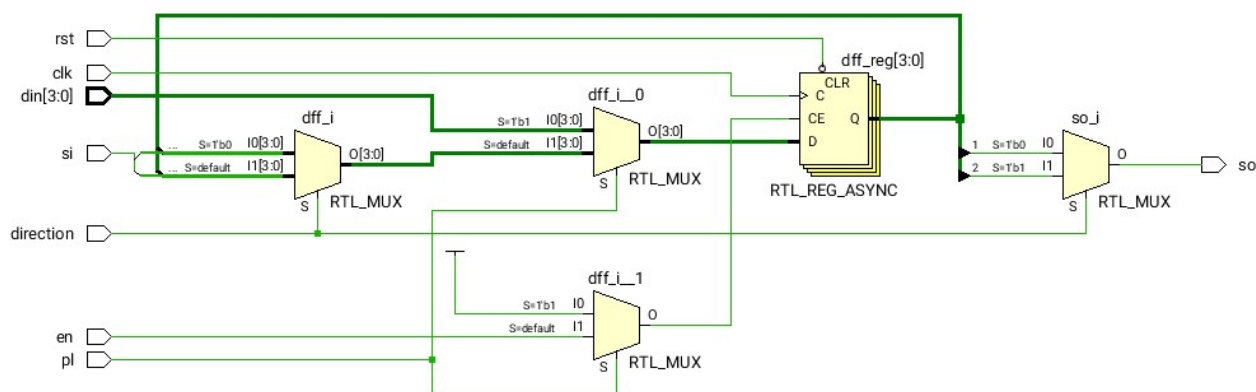Παρακάτω φαίνεται το RTL σχηματικό. Η διαφορά του με το σχηματικό που δεν έχει το σήμα `direction` είναι ουσιαστικά 2 πολυπλέκτες οι οποίοι έχουν είσοδο επιλογής το `direction`. Ο πρώτος καθορίζει το αν το `si` θα είναι το LSB (left shift) ή το MSB (right shift) και ο δεύτερος αν το `so` θα είναι το MSB (left shift) ή το LSB (right shift).



Κώδικας VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity rshift_reg3 is
    port (
```

```

    clk,rst,si,en,pl,direction: in std_logic;
    din: in std_logic_vector(3 downto 0);
    so: out std_logic);
end rshift_reg3;

architecture rtl of rshift_reg3 is
    signal dff: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    edge: process (clk,rst)
    begin
        if rst='0' then
            dff<=(others=>'0');
        elsif clk'event and clk='1' then
            if pl='1' then
                dff<=din;
            elsif en='1' then
                if direction='0' then
                    dff <= si & dff(3 downto 1);
                else
                    dff <= dff(2 downto 0) & si;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

    with direction select so <=
        dff(0) when '0',
        dff(3) when '1',
        'X' when others;
end rtl;

```

Testbench

Το testbench παράγει όλες τις δυνατές τιμές για όλα τα σήματα που μας ενδιαφέρουν (με τα nested for loops). Επίσης έχει ένα process clocking το οποίο προσομοιώνει το ρολόι. Σε κάθε clock_period το ρολόι είναι 1 στο πρώτο μισό της περιόδου και 0 στο δεύτερο μισό.

Κώδικας VHDL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity testbench_shift is
end testbench_shift;

architecture tb of testbench_shift is
    signal clk,rst,si,en,pl,direction,so: std_logic;

```

```

signal din: std_logic_vector(3 downto 0);
constant clock_period: time := 10 ns;
constant clock_num: integer := 512;
begin
    mpampis: entity work.rshift_reg3 port map (clk => clk,rst =>
        rst,si =>si,
        en=>en,pl => pl,direction => direction,so=>so,din=>din);

    process is
    begin
        en <= '1';
        rst <= '0';
        si <= '0';
        direction <= '0';
        pl <= '0';
        for i0 in 0 to 1 loop
            for i1 in 0 to 1 loop
                for i2 in 0 to 1 loop
                    for i3 in 0 to 1 loop
                        for i4 in 0 to 15 loop
                            din <=
                                std_logic_vector(to_unsigned(i4,4));
                            wait for clock_period;
                        end loop;
                        pl <= not pl;
                    end loop;
                    direction <= not direction;
                end loop;
                si <= not si;
            end loop;
            rst <= not rst;
        end loop;
        wait;
    end process;

    clocking: process
    begin
        for i in 0 to clock_num loop
            clk <= '1', '0' after clock_period / 2;
            wait for clock_period;
        end loop;
        wait;
    end process;
end tb;

```

B.3


Μετρητής χωρίς όριο

Το κύκλωμα έχει ρολόι `clk`, ασύγχρονο μηδενισμό `resetrn`, `count_en` σήμα επιτρέψης. Επίσης έχει έξοδο `sum` που είναι ο αριθμός και `cout` που είναι το κρατούμενο (δηλαδή δείχνει αν έχουμε φτάσει στον τελευταίο αριθμό ή όχι).

Προστέθηκε το σήμα `direction` που καθορίζει αν θα είναι `up` ή `down` η μέτρηση. - Για `direction 0` η μέτρηση γίνεται προς τα πάνω. Όταν φτάσουμε στην τιμή 7 επιστρέφουμε στο 0. - Για `direction 1` η μέτρηση γίνεται προς τα κάτω. Όταν φτάσουμε στην τιμή 0 επιστρέφουμε στο 7.

Ο έλεγχος για την τιμή του `direction` γίνεται με ένα `case`.

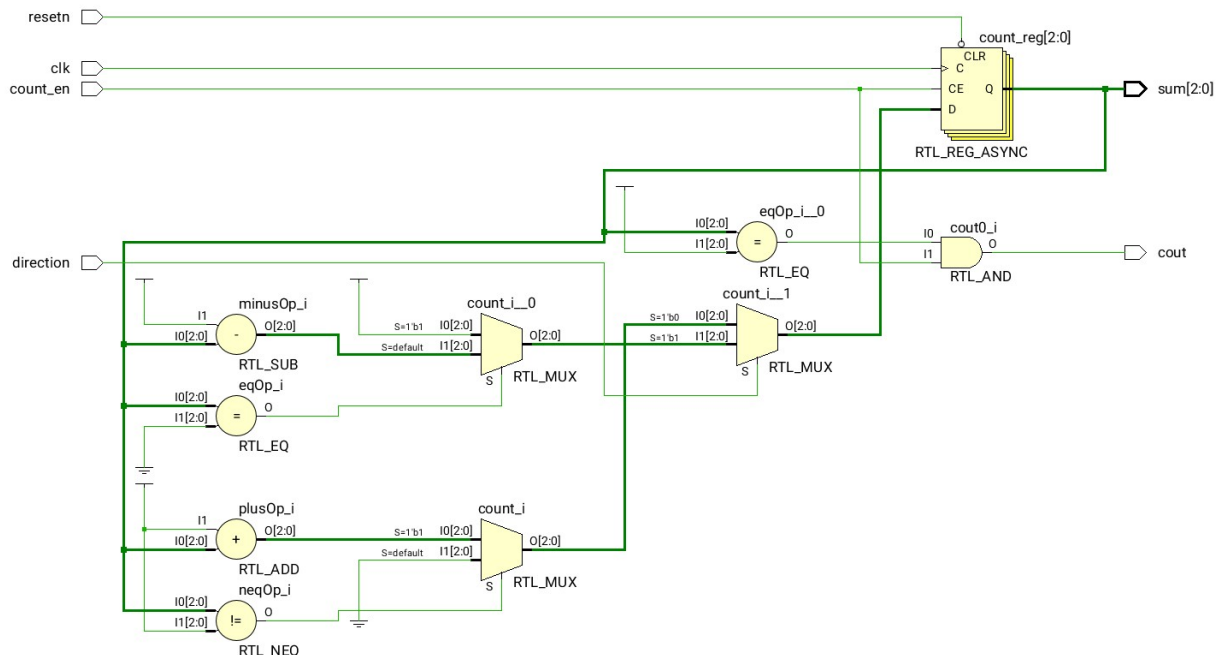Ακολουθεί το RTL σχηματικό του κυκλώματος. Η διαφορά του κυκλώματος αυτού από το κύκλωμα μόνο με `up` μέτρηση είναι ότι γίνεται και αφαίρεση εκτός από πρόσθεση και το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τιμή του `direction`. Επομένως συμπεραίνουμε ότι σε επίπεδο RTL λειτουργεί ορθά το κύκλωμα.



Κώδικας VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity count3_nolimit is
    port(clk,
        resetn,
        count_en,direction: in std_logic;
        sum: out std_logic_vector(2 downto 0);
        cout: out std_logic);
end;

architecture rtl_nolimit of count3_nolimit is
```

```


    signal count : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process(clk, resetn)
    begin
        if resetn='0' then
            count <= (others=>'0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if count_en = '1' then
                case direction is
                    when '0' =>
                        if count /= 7 then
                            count <= count+1;
                        else
                            count<=(others=>'0');
                        end if;
                    when '1' =>
                        if count = "000" then
                            count <= "111";
                        else
                            count <= count-1;
                        end if;
                    when others => count <= (others => 'X');
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;
    sum <= count;
    cout <= '1' when count=7 and count_en='1' else '0';
end;

```

Μετρητής με όριο

Η περίγραφή του κυκλώματος με όριο είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Απλώς αντικαθιστούμε το 7 που ήταν το όριο (δηλαδή μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αριθμός) με το σήμα εισόδου `limit` των 3 bits.

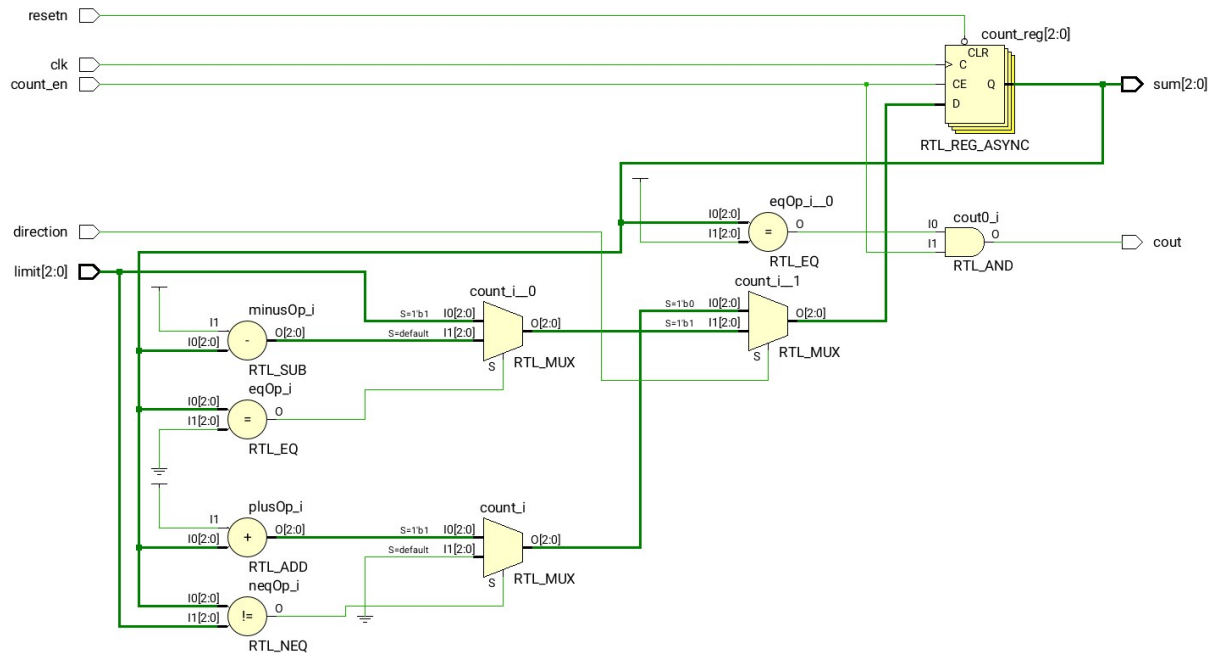Ακολουθεί το RTL σχηματικό. Το μόνο σημείο στο οποίο διαφέρει είναι η ύπαρξη του `limit` το οποίο καθορίζει αν θα γίνει επαναφορά από την αρχή του μετρήματος. Στον μετρητή χωρίς όριο η τιμή του `limit` ήταν ουσιαστικά το 7 δηλαδή 111.



Κώδικας VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity count3 is
    port( clk,
          resetn,
          count_en,direction: in std_logic;
          limit: in std_logic_vector(2 downto 0);
          sum: out std_logic_vector(2 downto 0);
          cout: out std_logic);
end;

architecture rtl_limit of count3 is
    signal count : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process(clk, resetn)
    begin
        if resetn='0' then
            count <= (others=>'0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if count_en = '1' then

                case direction is
                    when '0' =>
                        if count /= limit then
                            count <= count+1;
                        else
                            count <=(others=>'0');
                        end if;
                    -- Up counter logic
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;
    sum <= count;
    cout <= limit & count;
end rtl_limit;

```

```

        when '1' =>
            if count = "000" then
                count <= limit;
            else
                count <= count-1;
            end if;
        when others => count <= (others => 'X');
    end case;

    end if;
end if;
end process;
sum <= count;
cout <= '1' when count=7 and count_en='1' else '0';
end;

```

Testbench για τον counter

Το testbench και πάλι περνάει από όλες τις τιμές με for loops και παράγει ένα ρολόι.

Κώδικας VHDL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity testbench_counter is
end testbench_counter;

architecture tb of testbench_counter is
    signal clk, resetn, count_en, direction, cout: std_logic;
    signal limit: std_logic_vector(2 downto 0);
    signal sum: std_logic_vector(2 downto 0);
    constant clock_period: time := 10 ns;
    constant clock_num: integer := 2048;
begin
    UUT: entity work.count3 port map (clk => clk, resetn =>
        resetn, count_en=>count_en,
        direction=>direction, cout => cout, limit => limit, sum =>
        sum);

    process is
    begin
        resetn <= '0';
        count_en <= '0';
        direction <= '0';
        for i0 in 0 to 1 loop
            for i1 in 0 to 1 loop
                for i2 in 0 to 1 loop
                    for i3 in 0 to 7 loop

```

```

        limit <=
std_logic_vector(to_unsigned(i3,3));
        for i4 in 0 to 10 loop
            wait for clock_period;
        end loop;
    end loop;
    direction <= not direction;
end loop;
count_en <= not count_en;
end loop;
resetn <= not resetn;
end loop;
wait;
end process;

clocking: process
begin
    for i in 0 to clock_num loop
        clk <= '1', '0' after clock_period / 2;
        wait for clock_period;
    end loop;
wait;
end process;
end tb;

```